

Lab1 Report


Questions :

- 1、 Mux_8bits
- 2、 4_to_16_Decoder
- 3、 Comparator_3bits
- 4、 RippleCarryAdder

組長：蔡登瑞、組員：蔡政諺

1. Mux_8bits

(1) Logic Gates

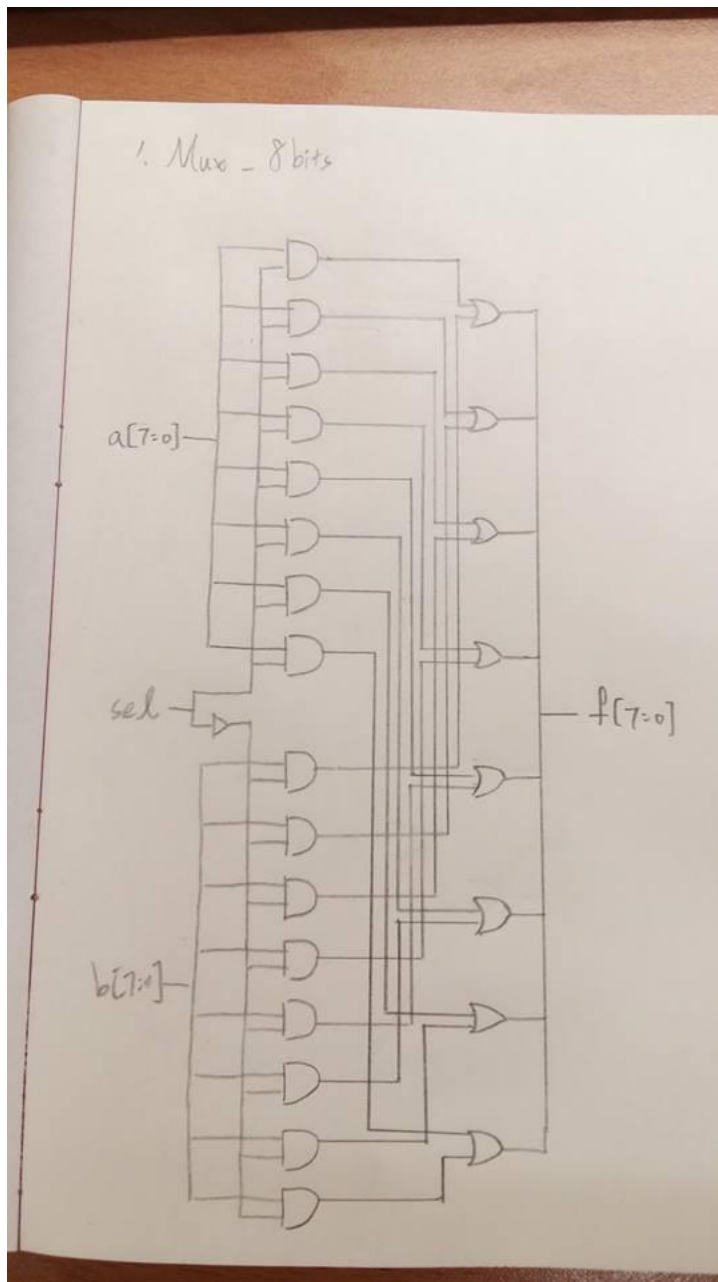

(2) Designs in Detail

以 **f[0]** 為例，a[0] 和 sel、b[0] 和 sel 的 negation 分別通過 AND gate 後，再通過 OR gate 接到 f[0]。

Boolean Expression: $f[0] = (a[0] \wedge sel) \vee (b[0] \wedge \sim sel)$

sel 就是一個選擇器的概念，

sel=1 時， $f[0] = (a[0] \wedge 1) \vee (b[0] \wedge 0) = a[0] \vee 0 = a[0]$ ，會輸出 a[0] 的值；


sel=0 時， $f[0] = (a[0] \wedge 0) \vee (b[0] \wedge 1) = 0 \vee b[0] = b[0]$ ，會輸出 b[0] 的值。

同理，**f[1] ~ f[7]** 也是遵照相同的邏輯。

所以當 sel=1 時，會輸出 a[7:0]；當 sel=0 時，會輸出 b[7:0]。

2. 4 to 16 Decoder

(1) Logic Gates

 


(2) Designs in Detail

```
{din, dout} = {1111, 0000000000000001};  
{din, dout} = {1110, 0000000000000010};  
{din, dout} = {1101, 0000000000000100};  
{din, dout} = {1100, 0000000000001000};  
{din, dout} = {1011, 0000000000010000};  
{din, dout} = {1010, 0000000000100000};  
{din, dout} = {1001, 0000000001000000};  
{din, dout} = {1000, 0000000010000000};  
{din, dout} = {0000, 0000000100000000};  
{din, dout} = {0001, 0000001000000000};  
{din, dout} = {0010, 0000010000000000};  
{din, dout} = {0011, 0000100000000000};  
{din, dout} = {0100, 0001000000000000};  
{din, dout} = {0101, 0010000000000000};  
{din, dout} = {0110, 0100000000000000};  
{din, dout} = {0111, 1000000000000000};
```

誠如上面所見，最簡單方便的方式就是硬爆。取得 $\text{din}[3] \sim \text{din}[0]$ 的反向 $\text{Ndi}[3] \sim \text{Ndi}[0]$ ，就用 16 個 AND gate 將各個 output 所需要的條件分別放入 input。最後就可以得到一個 4 to 16 的 Decoder。

3. Comparator_3bits

(1) Logic Gates

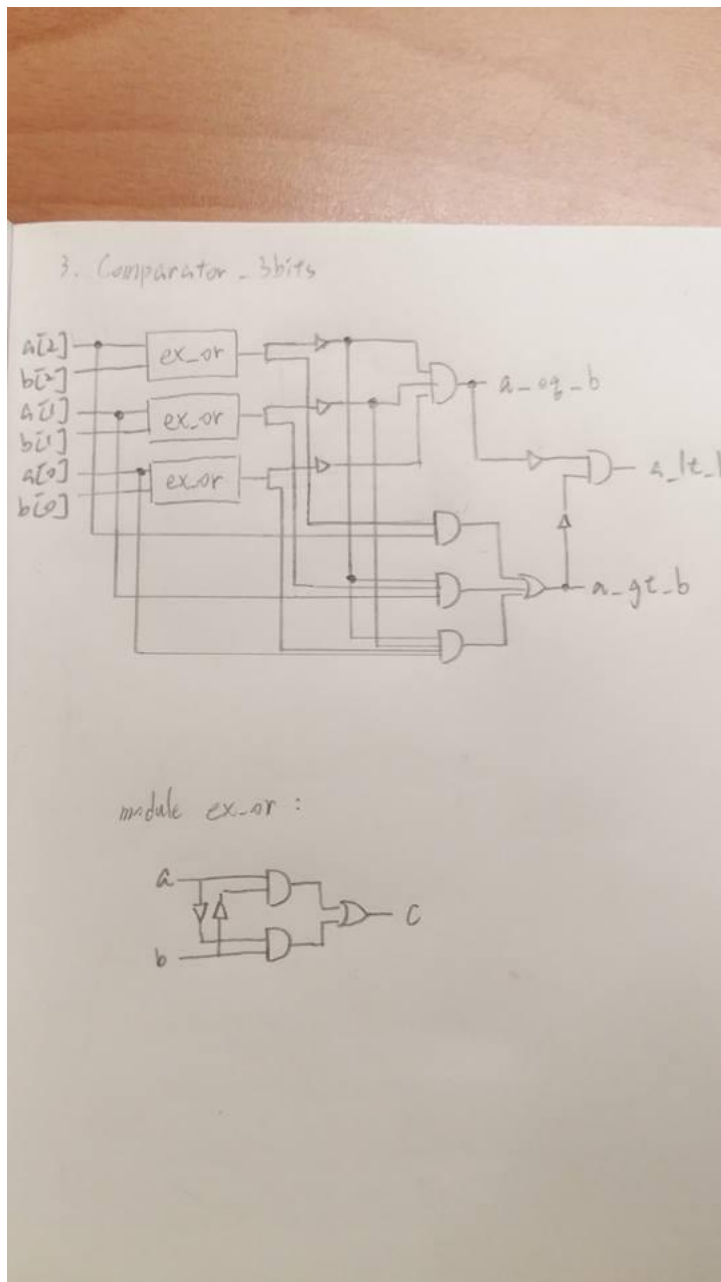

(2) Designs in Detail

由於布林代數 1、0 不能一次就分辨出 >、=、<。

因此我先分成(=)跟(>、<)兩類，再去分別是(>)還是(<)。

1) a_eq_b

先利用 ex_or，也就是 XOR，若 XOR 後的值為 0，代表兩者同為 1 或同為 0，亦即 $a=b$ 。從最高位數到最低位數總共會用到三次的 ex_or。

最後把三個 wire 反向後接到一個 AND gate，就可以得到 a_eq_b 的值。

若 a、b 的各位數皆同為 1 或同為 0，代表 a 與 b 數值相同，a_eq_b 就會等於 1。

$$a_eq_b = \sim(a[2] \oplus b[2]) \wedge \sim(a[1] \oplus b[1]) \wedge \sim(a[0] \oplus b[0])。$$

2) a_gt_b

前面 $a[2] \oplus b[2]$ 得到的值如果是 1，代表 $a \neq b$ 。接著把 $a[2] \oplus b[2]$ 的值跟 a[2] 接到一個 AND gate 上，其結果若為 1，代表說 a[2] 為 1，相對的 b[2] 就為 0，因此可以判斷 $a > b$ 。相反來說，結果若為 0，則 $a < b$ 。

但若是 $a[2] \oplus b[2]$ 得到的值為 0，可是 $a[1] \oplus b[1]$ 為 1，那就把 $\sim(a[2] \oplus b[2])$ 跟 $(a[1] \oplus b[1])$ 還有 a[1] 接到一個 and 上。會把 $\sim(a[2] \oplus b[2])$ 接上 and 是因為當 $a[2] < b[2]$ 時， $(a[2] \oplus b[2]) \wedge a[2] = 0$ 。這時如果沒有 $\sim(a[2] \oplus b[2])$ ，最後 a_gt_b 就會依據 $(a[1] \oplus b[1]) \wedge a[1]$ 的值。這樣一來就會發生錯誤。相同的，在 $(a[0] \oplus b[0]) \wedge a[0]$ 時一樣加上 $\sim(a[2] \oplus b[2]) \wedge \sim(a[1] \oplus b[1])$ 。最後把三個 and 的結果 or 起來，就可以得到 a_gt_b。

$$\begin{aligned}
 a_gt_b &= ((a[2] \oplus b[2]) \wedge a[2]) \\
 &\vee (\sim(a[2] \oplus b[2]) \wedge (a[1] \oplus b[1]) \wedge a[1]) \\
 &\vee (\sim(a[2] \oplus b[2]) \wedge \sim(a[1] \oplus b[1]) \wedge (a[0] \oplus b[0]) \wedge a[0])
 \end{aligned}$$

3) a_lt_b

經過了上面 a_eq_b 跟 a_gt_b 重重難關後，剩下最後的 a_lt_b。

a_lt_b 其實有兩種寫法，第一種方法是跟上述 a_gt_b 一模一樣，這樣一來，就會需要更多的 Logic Gates，更多的 Logic Gates 就會需要更多的時間跑跟花費更多的面積，因此我們選擇了第二種方法。

第二種方法，就是利用已經找到的 a_eq_b 跟 a_gt_b 來得到 a_lt_b。


這個方法是用到相對的概念，因為 a 跟 b 比大小只會有大於、等於或小於，不會有同時大於等於或是同時等於小於的狀況發生。

因此，當 a_eq_b 跟 a_gt_b 同時為 0 時，a_lt_b 必為 1。


$$a_lt_b = \sim a_eq_b \wedge \sim a_gt_b。$$

4. RippleCarryAdder (1) Logic Gates


4. RippleCarryAdder

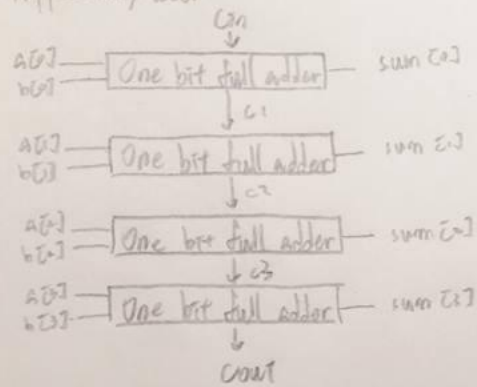

module one-bit-full-adder :

 

module ex_or :

 

(2) Designs in Detail

因為不能直接使用內建的 XOR gate，所以我組了一個 **ex_or** 取代其功能。

Boolean Expression: $c = (a \wedge \sim b) \vee (\sim a \wedge b)$

接著用 **ex_or**(以下以 \oplus 表示)和其他 logic gates 組出 **1-bit** 的


FullAdder。

Boolean Expression:

$s = (a \oplus b) \oplus cin$

$cout = (a \wedge b) \vee (a \wedge cin) \vee (b \wedge cin)$

RippleCarryAdder 由 4 個 1-bit FullAdder 構成，串接方式如助教在 pdf 中提供的圖：

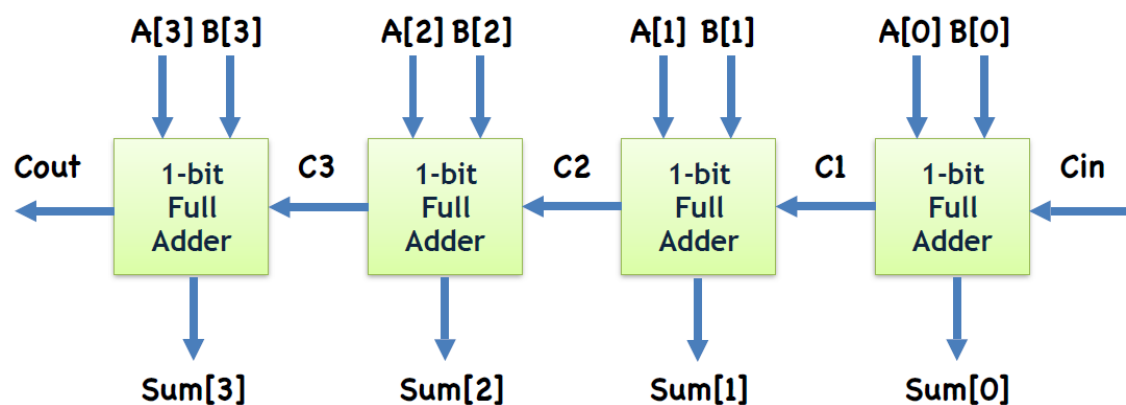

低位的 1-bit FullAdder 的 cout 會成為高一位元的 1-bit FullAdder 的 cin。

透過此系統，可以自低位(sum[0])逐一運算至高位(sum[3]、cout)，達到 4 位數二進位加法的目的。

● How we test our designs?

```
1 `timescale 1ns/1ps
```

首段的 `timescale` 為時間單位的宣告。

```
2
3 module Comparator_t;
4 reg [3-1:0] a = 3'b0;
5 reg [3-1:0] b = 3'b0;
6 wire a_lt_b, a_gt_b, a_eq_b;
7
8 Comparator_3bits C1 (
9     .a (a),
10    .b (b),
11    .a_lt_b (a_lt_b),
12    .a_gt_b (a_gt_b),
13    .a_eq_b (a_eq_b)
14 );
15
```

接下來要在 `testbench` 裡宣告 `input` 與 `output` (`input` 要定義好數值)，

並接到我們設計好的 `module`。

```
16 initial begin
17     repeat (2 ** 6) begin
18         #1 {a, b} = {a, b} + 1'b1;
19     end
20     #1 $finish;
21 end
22
23 endmodule
```

若有 `n bits` 的 `input`，我們就執行一個重複 2 的 `n` 次方的迴圈，以 run 過每一種測資。


以 3-bit Comparator 為例，`a`、`b` 各為 3-bit 的 `input`，合起來為 6 bits，所以我在 `testbench` 的開頭先 `reg a、b` 為 0，接著跑一個 2^6 次的迴圈，每次都使{`a`, `b`}的數值加 1。這樣就可以使得{`a`, `b`}從 000000 跑到 111111。

以此類推，8-bit Mux 的 `input` 包含 8-bit 的 `a`、`b`，1-bit 的 `sel`，總共為


17 bits，就執行一個 2^{17} 次的迴圈。RippleCarryAdder 的 input 包含 4-bit 的 a、b，1-bit 的 cin，總共為 9 bits，就執行一個 2^9 次的迴圈。Decoder 的 input 包含 4-bit 的 din，總共為 4 bits，就執行一個 2^4 次的迴圈。

● Waveforms

1. Mux_8bits

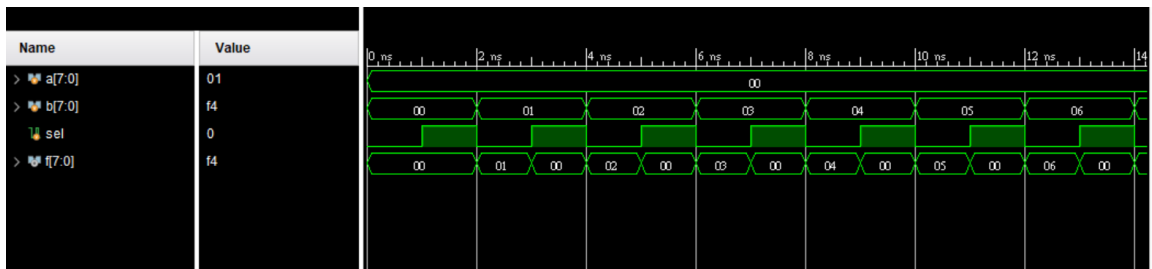


2. 4 to 16 Decoder

 

3. Comparator_3bits



4. RippleCarryAdder

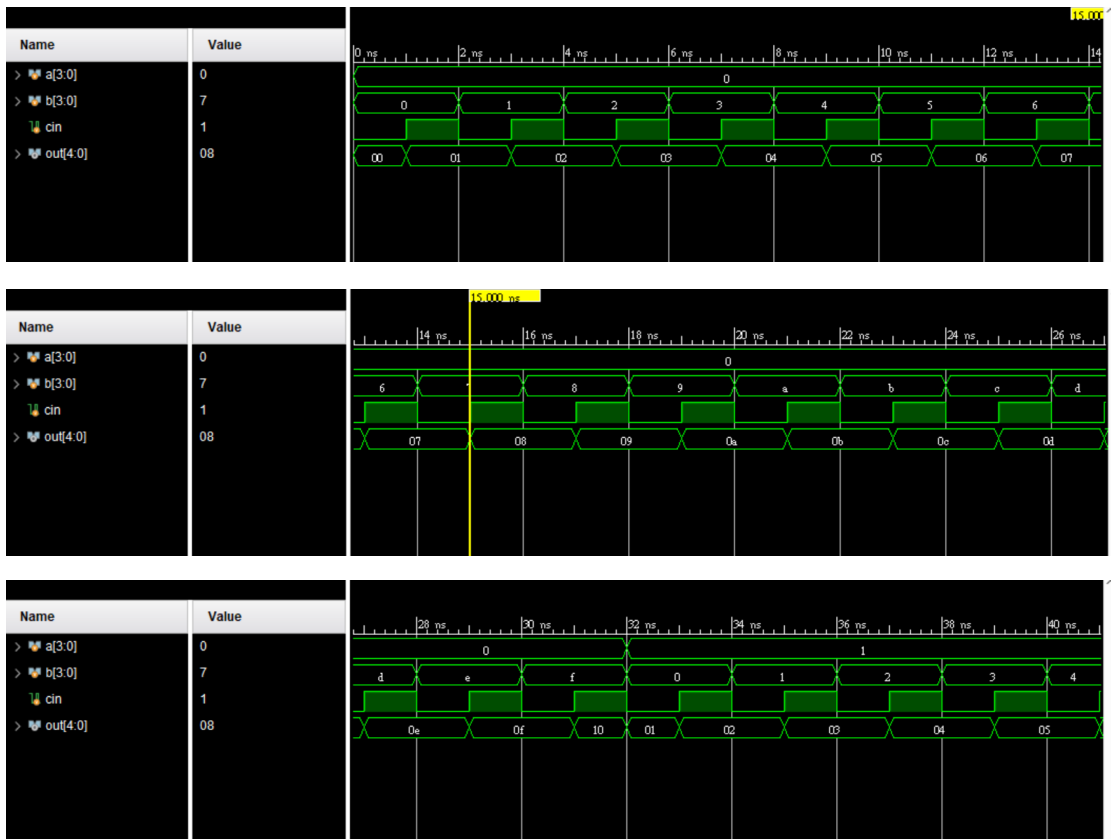

- **What we have learned in Lab1?**

我們從這次的 lab 中重新認識 verilog，並且認知到看似最簡單的 Gate Level 原來有這麼大的用處。此外，經過這次的 lab，我們對於 Vivado 的操作愈來愈嫻熟，相比於上學期使用 MobaXterm 登入工作站寫 code，Vivado 的介面更直白明瞭，我們相信這對我們的實作能力會造成飛躍性的幫助。這次 lab 也認識了 FPGA 這個硬體設備，學會藉由建立 XDC 檔將 verilog 語言燒到 FPGA 板上，終於能使用 testbench 以外的管道測試我們的 design。

- **Contributions**

1、 分工：蔡登瑞，負責寫 code、testbench。

蔡政諺，負責畫 gate-level circuit、燒 FPGA。

2、 合作：寫 report。