

# Lab3 Report

**Team25**

組長：蔡登瑞、組員：蔡政諺

# Contents

- **Designs(explanation of designs, gate-level diagram)**
  1. LFSR
  2. Memory
  3. Parameterized Ping Pong Counter
  4. Parameterized Ping Pong Counter\_fpga
- **How we test our designs?**
- **Waveforms**
- **What we have learned from Lab3?**
- **Contribution List**


## ● Designs

### 1. LFSR


這題我開了一個 DFF[4:0]的陣列，在每一個 posedge clk 時，DFF 內的值會 shift 給下一位( $\text{DFF}[4:1] \leq \text{DFF}[3:0]$ )，而 DFF[0]的值會是 DFF[1]與 DFF[4]XOR 出來的值( $\text{DFF}[0] \leq \text{DFF}[1] \wedge \text{DFF}[4]$ )。最後再 assign out = DFF[4]，就可以把 reg 型別的 DFF[4]接到 wire 型別的 out 了。

如果 reset 的值是 5'b00000 的話，在 posedge clk 時，DFF[4:1]得到 DFF[3:0]的值(3'b000)，DFF[0]得到 DFF[1]與 DFF[4]XOR 出來的值( $0 \wedge 0 = 0$ )，新的 DFF[4:0] 的值仍為 5'b00000，不論經過幾個 cycle 都不會變。


**Gate-level diagram**

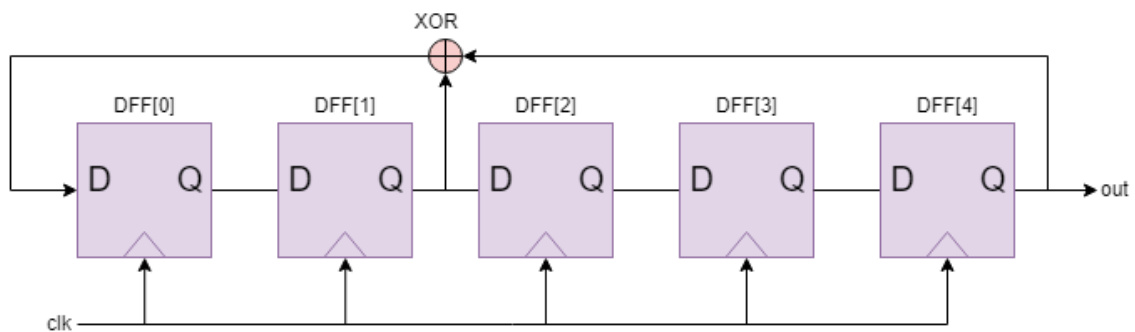

### State Transition Diagram

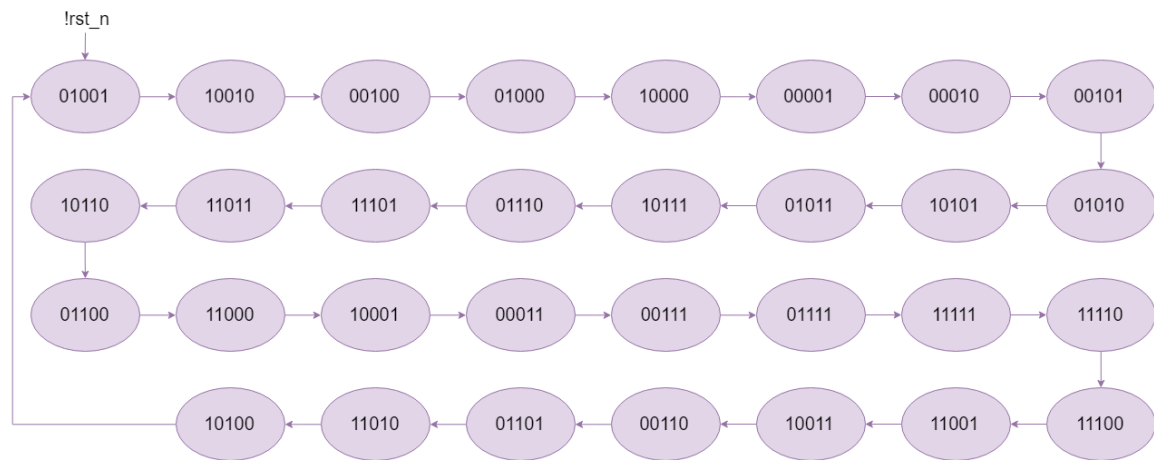

△ Case we reset DFF[4:0] to *s'b01001*

 


△ Case we reset DFF[4:0] to *s'b00000*

## 2. Memory

這題我開了一個  $64 \times 8$  的陣列 `mem`，用於儲存 `din` 傳入的值。接著寫一個 `always block`，當 `ren = 0` 時，代表 `read enable`(無論 `wen` 為 1 或 0)，就將 `mem` 裡指定地址(`addr`)內的資料丟給 `dout`，但如果資料不存在，就輸出 `8'b0`；當 `wen = 0` 且 `ren = 1` 時，代表 `write enable`，就將 `din` 丟到 `mem` 裡的指定地址(`addr`)內，意即將想要的值存進 `memory` 裡，此時 `dout` 固定為 `8'b0`。此外，當 `wen = 1` 且 `ren = 1` 時，此 `module` 不執行任何動作，且 `dout` 固定為 `8'b0`。

### Gate-level diagram

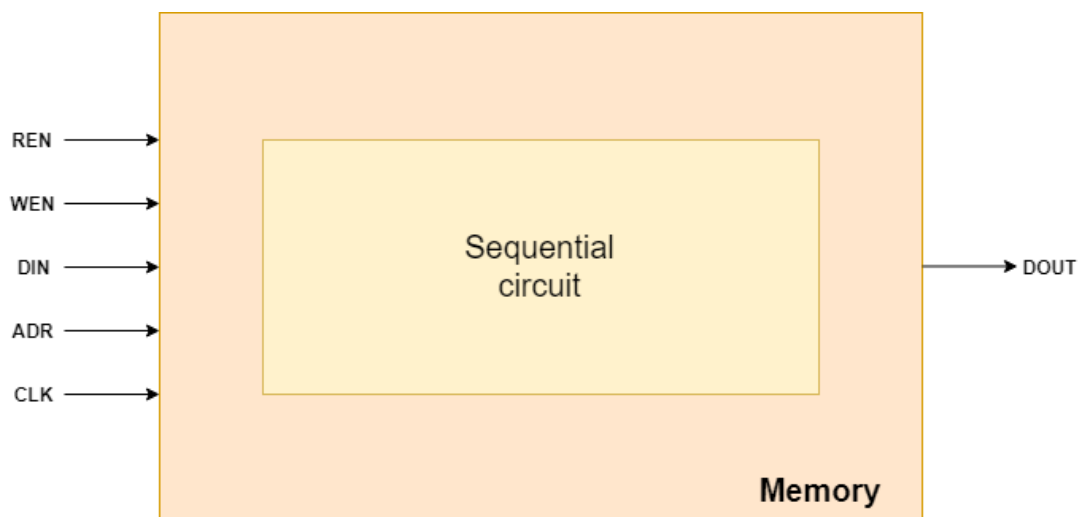

### 3. Parameterized Ping Pong Counter


這題我們用了兩個 always block，一個是 DFF，一個是 combinational circuit。並分別各用兩個 reg 存取 current 跟 next 的 counter 和 clk。

在 DFF 裡，只做 synchronously reset，且將 next 的值賦予給 current。

而在另一個 always block 裡，用一些 if-else 的判斷式去判斷 current 的值是要怎麼處理，處理後存在 next 裡。等到下一個 posedge clk 來的時候，在 DFF 裡賦予給 current 值。

最後把 curr\_counter assign 給 out、curr\_dir assign 給 direction。這樣就完成了 Parameterized Ping Pong Counter。

#### Gate-level diagram

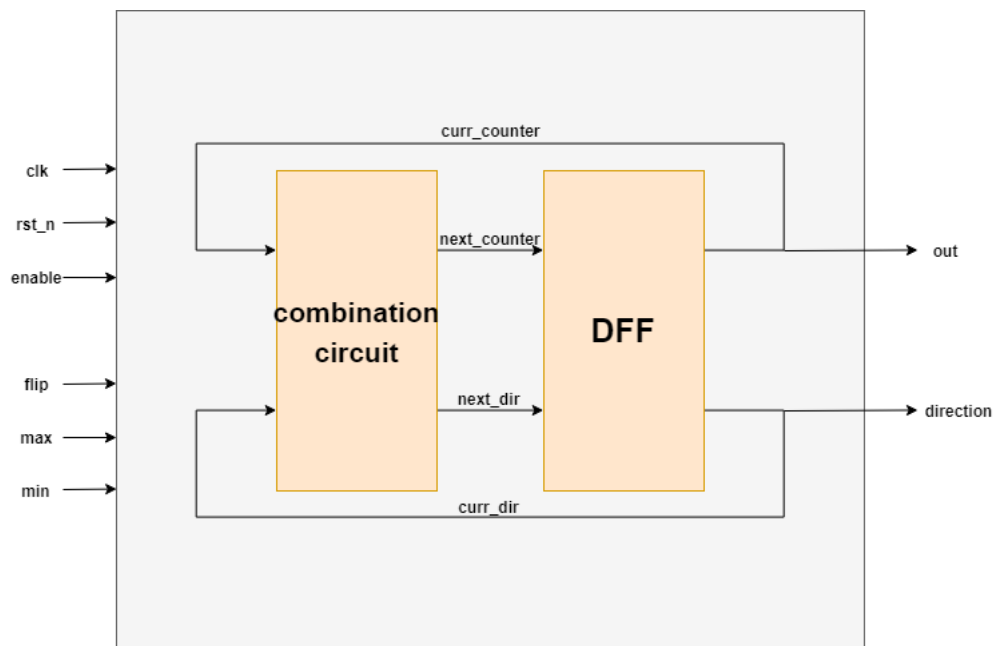

## 4. Parameterized Ping Pong Counter\_fpga

### 設計想法：

首先，這題我們用了三個 clk，分別是 10ns、 $2^{17} \times 10\text{ns}$ 、 $2^{26} \times 10\text{ns}$ ，10ns 是 base clock，其他兩個都是以 base clock 為基準做 Clock Divider 得來的。 $2^{17} \times 10\text{ns}$  是拿來作為顯示器的 AN 交替顯示的 clock， $2^{26} \times 10\text{ns}$  是 Ping Pong Counter 的 counter 的 clock。 $2^{26} \times 10\text{ns}$  大約是半秒，也就是說 count 的間隔大約是半秒的時間。除了 PingPongCounter 以及 AN\_replace 之外，所有的 sequential circuits 都是以 base clock—10ns 來作為 clk，而 PingPongCounter 和 AN\_replace 都是在自己的 module 裡面將 base clock 做 Clock Divider 的處理，而不是在 Top\_module 裡面先做好 clock divider 後再輸入到小 module 裡面。

處理好需要用到什麼 clock 的問題後，接者要處理的是 flip 跟 rst\_n 如何才不會造成 delay 或是 error。由於說每按一次按鍵，就會做一次 flip 或 rst\_n，不管是按了多久，都只會算一次，因此就需要用到 debounce 跟 one\_pulse 以 base clock 的 clk 來做訊號的處理。

一開始，我們是把已經除頻過好的 clock 拿去當作 one\_pulse 的 clk。由於 one\_pulse 會有一個 cycle 的 delay，而且必須按著按鍵維持一段時間後，在下一個 cycle 才會得到 one\_pulse 的值，再下個 cycle 才會讓成功 flip 或 reset，也就是說，最多會 delay 兩個 cycle。可是這不是我們想要的。

然而以 base clock 處理成 one\_pulse 的 flip 跟 rst\_n，對於除頻過後的 clk 來說，很難去偵測到變化，後來我們想到說可以把 flip 跟 rst\_n 變化的值存起來，存取的時間長短則是除頻過後的 clk ( $2^{17} \times 10\text{ns}$ ,  $2^{26} \times 10\text{ns}$ ) 的一個 cycle。寫法就是下圖中紅色方框的地方。在 DFF 判斷的時候就用存起來的值去判斷(粉色方框)，而不是一開始輸入進 input 的 flip 跟 rst\_n。這樣一來就不會造成 delay 兩個 cycle 的狀況

```

module Parameterized_Ping_Pong_Counter (clk, rst_n, enable, flip, max, min, direction, out);
    input clk, rst_n, enable, flip;
    input [4-1:0] max, min;
    output direction;
    output [4-1:0] out;

    reg [4-1:0] curr_counter, next_counter;
    reg curr_dir, next_dir;
    reg flip_for_PPC, rst_n_for_PPC;
    wire clk2_26;

    Divider_by_2_26 forDIGIT ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .clk2_26(clk2_26) );

    assign out = curr_counter;
    assign direction = curr_dir;

    always @(posedge clk2_26, posedge flip) begin
        if (flip) flip_for_PPC = 1'b1;
        else flip_for_PPC = 1'b0;
    end

    always @(posedge clk2_26, negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) rst_n_for_PPC = 1'b0;
        else rst_n_for_PPC = 1'b1;
    end

    always @(posedge clk2_26) begin
        if (!rst_n_for_PPC) begin
            curr_counter <= min;
            curr_dir <= 1'b0;
        end
        else begin
            curr_counter <= next_counter;
            curr_dir <= next_dir;
        end
    end
endmodule

```

### Module 說明：

#### Parameterized\_Ping\_Pong\_Counter：

以 10ns 為基準進行除頻，再以除頻過後的 clock (  $2^{26} \times 10\text{ns}$  ) 為 clk，每隔一個 cycle，count 一次。是以第三題為基準，再加上一些處理 flip 跟 rst\_n 的東西。

#### AN\_replace：


以 10ns 為基準進行除頻，再以除頻過後的 clock (  $2^{17} \times 10\text{ns}$  ) 為 clk，每隔一個 cycle 變換一次要顯示的 digit 位置。

#### Binary\_to\_segment：

將 Ping Pong Counter 處理好的 out 依據 AN 和 direction 的不同，轉換成最後要在七段顯示器上顯示的樣子。



## Gate-level diagram

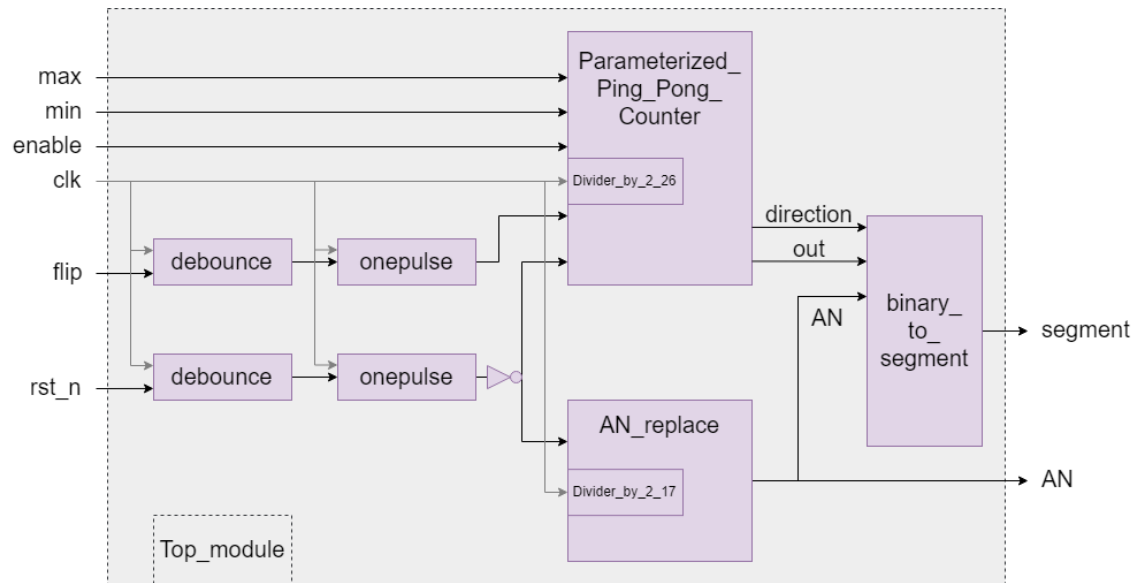

## ● How we test our designs?

### 1. LFSR

先於 negedge clk 時將 rst\_n 拉到 0，再於下一個 negedge clk 時將 rst\_n 拉回 1，接下來跑若干個 cycle 即可。我跑了 32 個 cycle，因為最多可能產生  $2^5 = 32$  種 state。

這題我寫了一個 C++ code 去跑 DFF[4:0]的 state transition，即可與波形圖交叉檢驗 out(DFF[4])是否正確。

```
Start here x LFSR state transition.cpp x
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5
6      int DFF[5];
7      DFF[4] = 0;
8      DFF[3] = 1;
9      DFF[2] = 0;
10     DFF[1] = 0;
11     DFF[0] = 1;
12     int state_count = 0;
13
14     while(1){
15         state_count++;
16         cout << "state " << state_count << ": ";
17         if(state_count<10) cout << " ";
18         cout << DFF[4] << DFF[3] << DFF[2] << DFF[1] << DFF[0] << endl;
19
20         int tmp = DFF[4];
21         DFF[4] = DFF[3];
22         DFF[3] = DFF[2];
23         DFF[2] = DFF[1];
24         DFF[1] = DFF[0];
25         if(tmp&&!DFF[2]||!tmp&&DFF[2]) DFF[0] = 1;
26         else DFF[0] = 0;
27
28
29         if( DFF[4] == 0 &&
30            DFF[3] == 1 &&
31            DFF[2] == 0 &&
32            DFF[1] == 0 &&
33            DFF[0] == 1) break;
34     }
35     cout << "Total state = " << state_count << endl;
36
37     return 0;
38 }
39
```

```
"C:\Users\user\Desktop\LFSR state transition.exe"
state 1: 01001
state 2: 10010
state 3: 00100
state 4: 01000
state 5: 10000
state 6: 00001
state 7: 00010
state 8: 00101
state 9: 01010
state 10: 10101
state 11: 01011
state 12: 10111
state 13: 01110
state 14: 11101
state 15: 11011
state 16: 10110
state 17: 01100
state 18: 11000
state 19: 10001
state 20: 00011
state 21: 00111
state 22: 01111
state 23: 11111
state 24: 11110
state 25: 11100
state 26: 11001
state 27: 10011
state 28: 00110
state 29: 01101
state 30: 11010
state 31: 10100
Total state = 31
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.158 s
Press any key to continue.
```

## 2. Memory


這題我是參照作業 pdf 所提供的波形圖去寫 testbench。其中測試了(wen, ren) = (0, 1)、(wen, ren) = (1, 1)、(wen, ren) = (1, 0)三種情況，若 simulation 結果與 pdf 中的圖形相同，就表示 design 無誤。除此之外，我還測試了(wen, ren) = (0, 0)時，是否正確執行 read operation。也測試在 read enable 的情況下，若讀的 address 裡還沒有存東西，dout 輸出結果是否為 8'b0。

## 3. Parameterized Ping Pong Counter


在這題的 testbench 中，一開始我設 max = 15，min = 0 跑若干個 cycle，以測試一般情況下 Parameterized Ping Pong Counter 是否能正常運作。接著我設 flip = 1 一個 cycle，測試 flip 的功能。過幾個 cycle 之後，再設 en(enable) = 0 跑若干個 cycle，測試 enable 的功能。過幾個 cycle 之後，我重新設定 max = 11，min = 8，並將 rst\_n 設為 0 一個 cycle，測試 reset、min、max 的功能。跑若干個 cycle 後，再重新設定 max = 0，min = 15，測試 min > max 時，有沒有將值 hold 住。

● Waveforms


1. LFSR


 


2. Memory

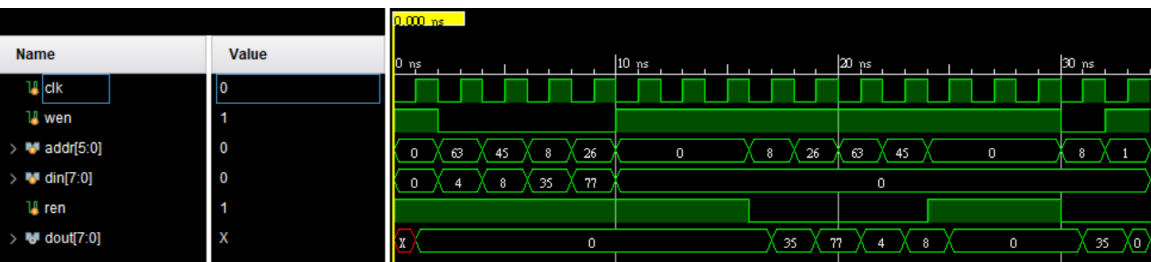

3. Parameterized Ping Pong Counter

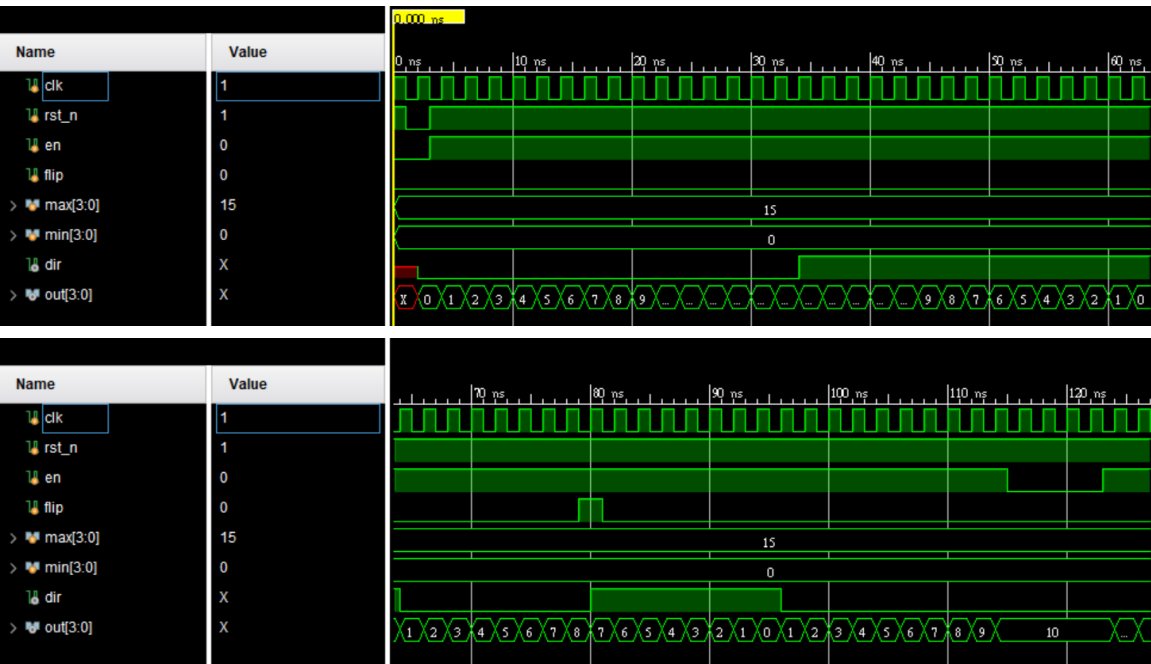

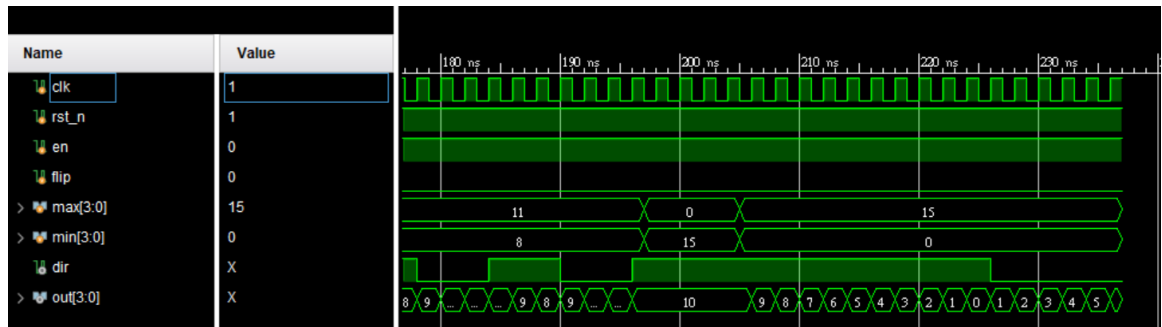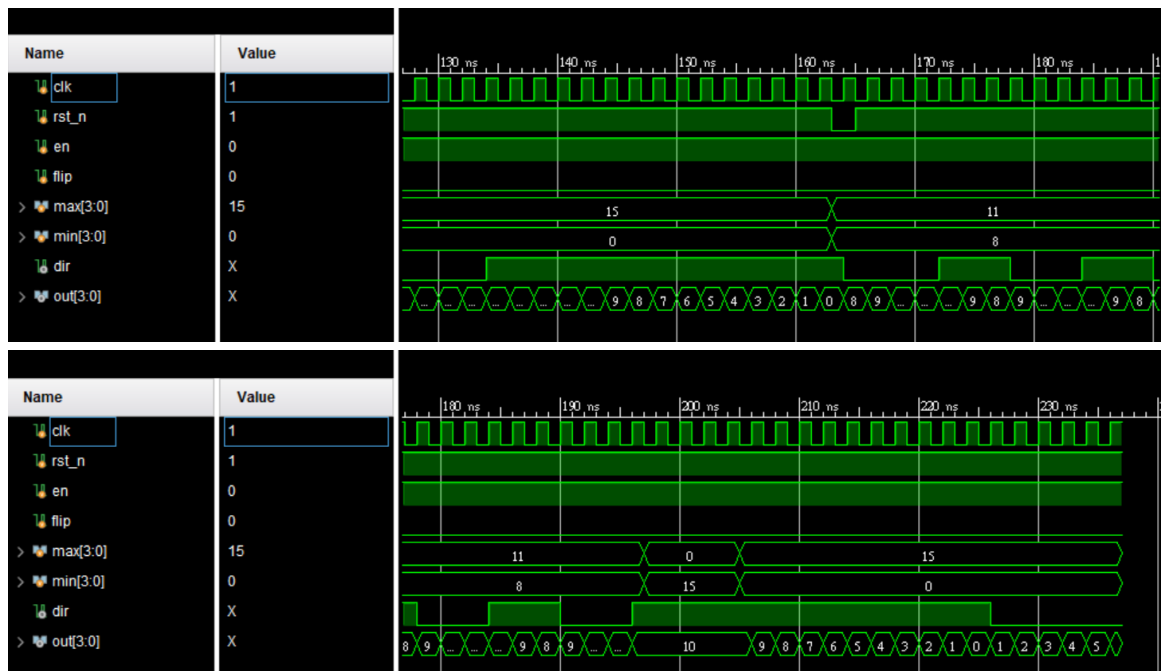

- **What we have learned from Lab3?**

這次的 Lab 我們從 Gate Level Description 進展到 Behavioral Modeling，開始練習使用 Always Block 和 Assign 等等的寫法。有了這種寫法，我們就可以用更簡單的語法詮釋出更複雜的邏輯。

## ● Contribution List

- ❖ 蔡登瑞
  - 實作 FPGA
- ❖ 蔡政諺
  - 寫 testbench
  - 畫 state transition diagram
- ❖ 共同完成
  - 寫 code
  - 畫 gate-level diagram
  - 寫 report