

# Lab5 Report

**Team25**

組長：蔡登瑞、組員：蔡政諺

# Contents

- **Designs(explanation of designs, diagrams)**
  1. Mealy Sequence Detector
  2. Sliding Window Detector
  3. Traffic Light Controller
  4. Vending Machine
- **How we test our designs?**
- **What we have learned from Lab5?**
- **Contribution List**

## ● Designs

### 1. Mealy Sequence Detector

這題跟上次 hw4 的第一題類似，所以我們用相同的想法去寫這題，不過這次的 Detector 要是判斷兩個 sequence。這一次，我們使用了 9 個 state，並且依照題目需求，每四個 clock cycle 一個循環，並在每個循環檢驗 in 是否為 1100 或是 0011。

S0：初始的 state，作為每一次循環的第一個 state。

若是偵測到的 sequence 為 110X，則 state transition 便是 S0->S1->S2->S3，並在 S3 的時候，若是 in 為 0，dec 輸出 1；in 為 1，dec 輸出 0。

若是偵測到的 sequence 為 001X，則 state transition 便是 S0->S4->S5->S6，並在 S6 的時候，若是 in 為 1，dec 輸出 1；in 為 0，dec 輸出 0。


然而，N2 跟 N3 是用來當偵測到的 sequence 非 1100 或是 0011 時的 default，跑完這一次的循環。

若是在 S1 的時候 in 為 0(在 S4 的時候 in 為 1)，也就是說 sequence 若是 10XX(01XX)，則 state transition 會變成 S0->S1(S4)->N2->N3。


若是在 S2 的時候 in 為 1(在 S5 的時候 in 為 0)，也就是說 sequence 若是 111X(000X)，則 state transition 會變成 S0->S1(S4)->S2(S5)->N3。

以上 9 個 state，只有在 S3 和 S6 的時候 dec 會根據 in 的值輸出 0 或是 1，其他 7 個 state 無論 in 的值為何 dec 都只會輸出 0。

#### Block diagram

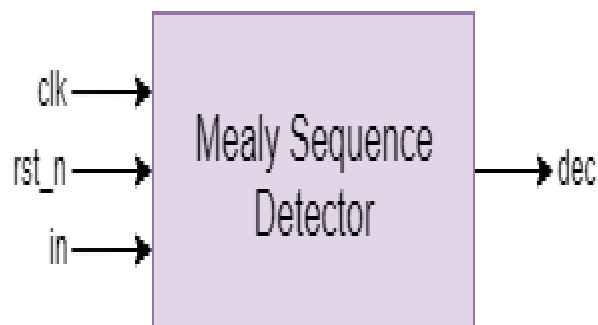

**State Transition Diagram**

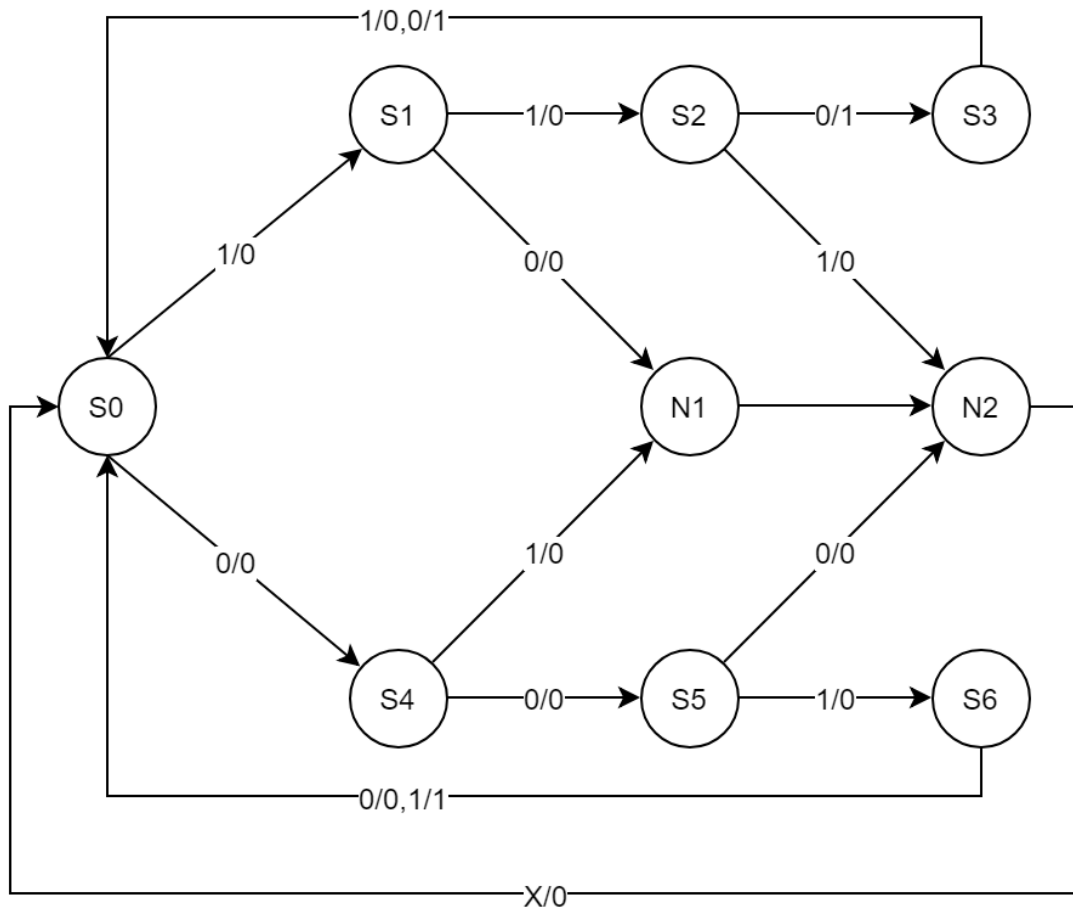

## 2. Sliding Window Detector

由於這題沒有固定幾個 clock cycle 為一個循環，也就是說，無法使用固定長度的 state 像是  $S0 \rightarrow S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3 \rightarrow S0$ ，這個樣子去實行這題。再加上兩個 dec 根據不同長度的 sequence 來輸出，因此我們 dec1 跟 dec2 的 state 分開來寫。

在 dec1 的部分，dec1 會輸出 1 有一個前提是不能出現過連續三個 1，否則無論 sequence 為何都只會輸出 0，因此我們設計了 5 個 state。

STATE：

F0：判斷 sequence 的第一個，若是 1 進入到 F1，若是 0 則繼續待在 F0。

F1：判斷 sequence 的第二個，若是 1 進入到 F3，若是 0 則進入到 F2。

F2：判斷 sequence 的第三個，若是 1 進入到 S1(第三種)，若是 0 則進入到 S0(第一、二種)。

F3：判斷 sequence 的第三個，若是 1 進入到 S4(第五種)，若是 0 則進入到 S2(第四種)。

F4：若是進入這個 state，代表說曾經有出現過連續三次的 111，因此無論 in 為 0 或 1，state 都會待在 F4。

以上 5 個 state，只有在 F2 跑到 F1 的時候，dec1 才會輸出 1，其他時候 dec1 只會輸出 0。

考慮到的 sequence 種類：

1、...101...，一次 101 ( $F0 \rightarrow F1 \rightarrow F2$ )

2、...101...101...101...，多次 101 並且不連續 (重複  $F0 \rightarrow F1 \rightarrow F2$ )

3、...101010101...，多次 101 並且連續 ( $F0 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \dots$ )

4、...0110...，連續兩次的 1 ( $F0 \rightarrow F1 \rightarrow F3 \rightarrow F2 \dots$ )

5、...01110...，連續三次的 1 ( $F0 \rightarrow F1 \rightarrow F3 \rightarrow F4 \rightarrow F4 \dots$ )

6、...01...10...，連續三次以上的 1 ( $F0 \rightarrow F1 \rightarrow F3 \rightarrow F4 \rightarrow F4 \dots$ )

在 dec2 的部分，若是 sequence 是 0110，dec2 就會輸出 1，沒有其他條件限制，因此我們設計了 4 個 state。

STATE：

S0：判斷 sequence 的第一個，若是 1 繼續待在 S0，若是 0 則進入到 S1。

S1：判斷 sequence 的第二個，若是 1 進入到 S2，若是 0 則繼續待在 S1。

S2：判斷 sequence 的第三個，若是 1 進入到 S3，若是 0 則進入到 S2。

S3：判斷 sequence 的第四個，若是 1 進入到 S0，若是 0 則進入到 S1。

以上 4 個 state，只有在 S3 跑到 S1 的時候，dec2 才會輸出 1，其他時候 dec2 只會輸出 0。


考慮到的 sequence 種類：

1、...0110...，一次 0110 (S0->S1->S2->S3)

2、...0110...0110，多次 0110 並且不連續 (重複 S0->S1->S2->S3)


3、...0110110110...，多次 0110 並且連續 (S0->S1->S2->S3->S1->S2->S3.....)

**Block diagram**

 


**State Transition diagram**

**dec1:**

 

**dec2:**

 

### 3. Traffic Light Controller

這題我們依照 pdf 上面提示的 state transition 去實作，共使用到了 6 個 state。並且使用 2 個 counter 分別計算綠燈跟黃燈的時間。

STATE：

**HGLR**：主幹道綠燈，支幹道紅燈。維持超過 25 個 clock cycles，並且支幹道上有車(lr\_has\_car == 1)，state 轉換到 HYLRL。

**HYLRL**：主幹道黃燈，支幹道紅燈。維持亮 5 個 clock cycles 時，state 轉換到 HRLRL1。

**HRLRL1**：主、支幹道皆紅燈。維持 1 個 clock cycle，state 轉換到 HRLGL。

**HRLGL**：主幹道紅燈，支幹道綠燈。維持 25 個 clock cycles 後，state 轉換到 HRLYL。


**HRLYL**：主幹道紅燈，支幹道黃燈。維持亮 5 個 clock cycles 時，state 轉換到 HRLRL2。

**HRLRL2**：主、支幹道皆紅燈。維持 1 個 clock cycle，state 轉換到 HGLR。

#### Block diagram



### State Transition diagram

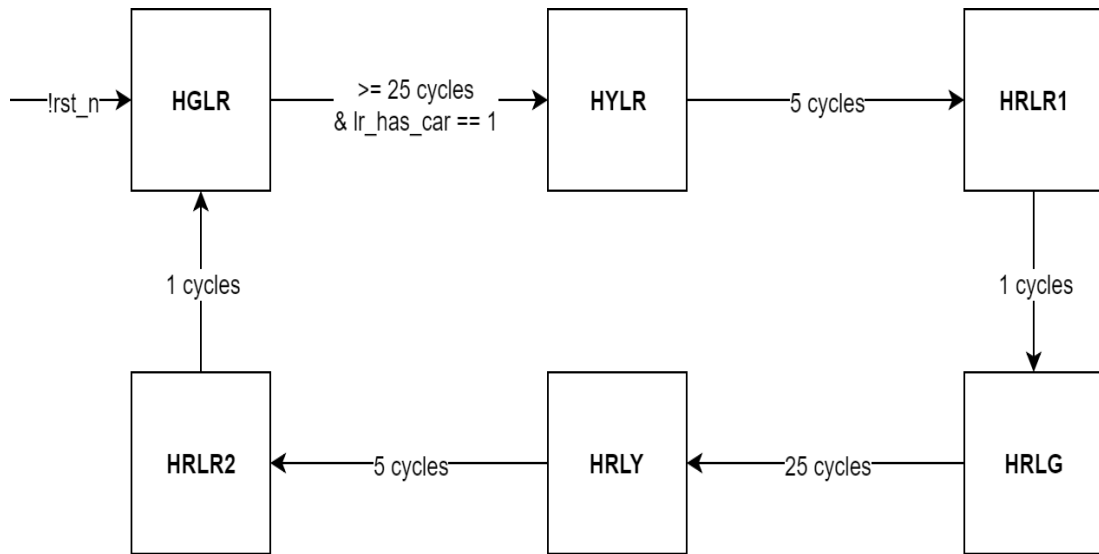



## 4. Vending Machine

首先我們用 Basic 題中使用的 Keyboard\_Decoder 處理 PS2\_DATA 和 PS2\_CLK，再使用 Output 的 key\_down，分別算出 a、s、d、f 四個鍵的 Key Code 分別是多少，則 key\_down[KEY\_CODE[i]]( $0 \leq i \leq 3$ )就會是我們要的按鍵的訊號。由於這題的 Input 除了 clk 以外全都是按鍵、按鈕式的，所以我們把這些 Input 都接上 Debounce 和 Onepulse。處理完 Input 之後，就可以接到我們設計的 Finite State Machine – Vending\_Machine 裡。

在 Vending\_Machine 中，總共有 3 個 State：INSERT、RETURN、FINISH。

INSERT：投錢的 State。如果投入的金額會導致總額超過 80 元，我們就令金額為 80 元。如果按下 cancel(而且已經有投錢進去)，就會進入 RETURN；或是按下買飲料(而且金額足夠買選定的飲料)，就會扣錢並且進入 RETURN。


RETURN：退錢的 State。用 Counter 計算  $10^8$  個 Clock cycle( $10\text{ns} * 10^8 = 1\text{sec}$ )，每次數到  $10^8$  時就將 count 歸零，並且退 5 塊錢，但如果已經沒錢可以退了( $\text{money} == 8'd0$ )，就不會再扣錢，並且下一個 State 就會進入 FINISH。

FINISH：結束的 State，經過一個 Clock cycle 後會回到 INSERT。


我們可以從 Vending\_Machine 得到兩個 Output – LED[3:0]和 money[7:0]。LED 就是之後四種飲料分別亮的燈，money 則是我們的販賣機內現在有多少錢。因為在 7-segment 上，要把 money 分成十位數(digit1[3:0])和個位數(digit0[3:0])，所以我寫了一個 Binary\_to\_Decimal 的 Module，裡面就是用 case 條列 money 為多少時，digit1、digit0 分別要為多少。

算出 digit1、digit0 之後，就可以接到 Segment\_Display，用 AN\_replace 算出來的 AN[3:0]，配合 digit1、digit0 計算 segment[7:0]於不同 AN 時應為多少。

**Block diagram**

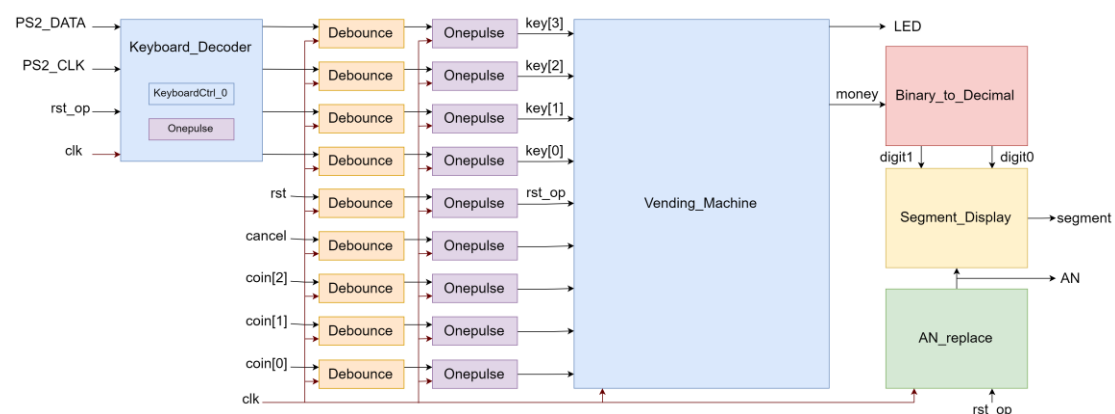

### State Transition diagram

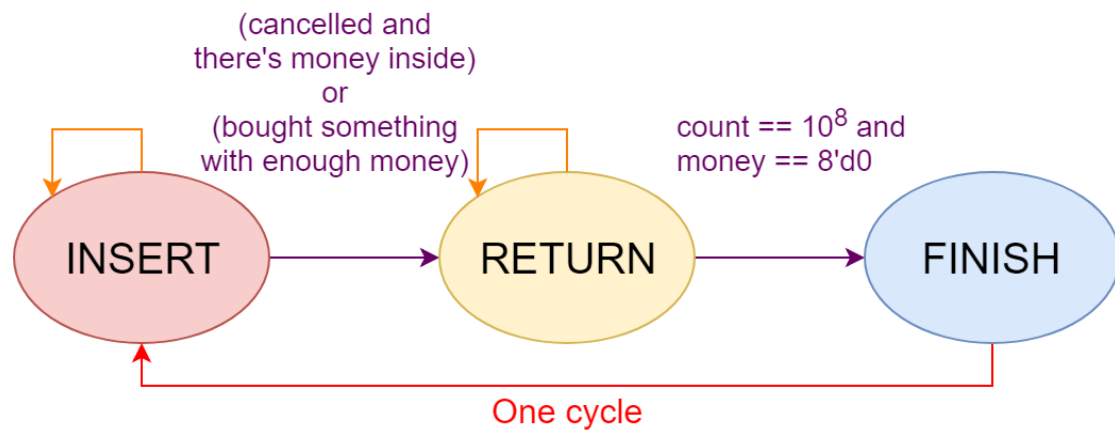


## ● How we test our designs?

### 1. Mealy Sequence Detector

這題我們是參照作業 pdf 所提供的波形圖去寫 testbench。若 simulation 結果與 pdf 中的圖形相同，就表示 design 無誤。

由上至下的 Signal 依序為 clk、rst\_n、in、dec。

### Waveform

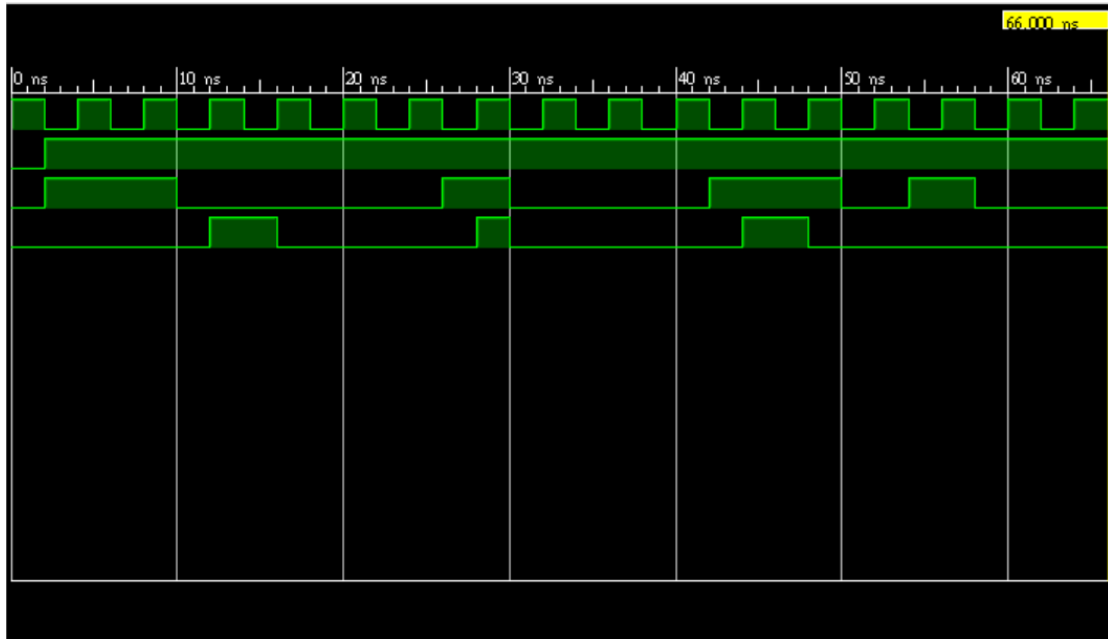


## 2. Sliding Window Detector

這題我們也是參照作業 pdf 所提供的波形圖去寫 testbench。Reset 後的 17 個 Clock cycle 用來測試 Dec1，再接著的 17 個 Clock cycle 用來測試 Dec2。若 simulation 結果與 pdf 中的圖形相同，就表示 design 無誤。

由上至下的 Signal 依序為 clk、rst\_n、in、dec1、dec2。

### Waveform


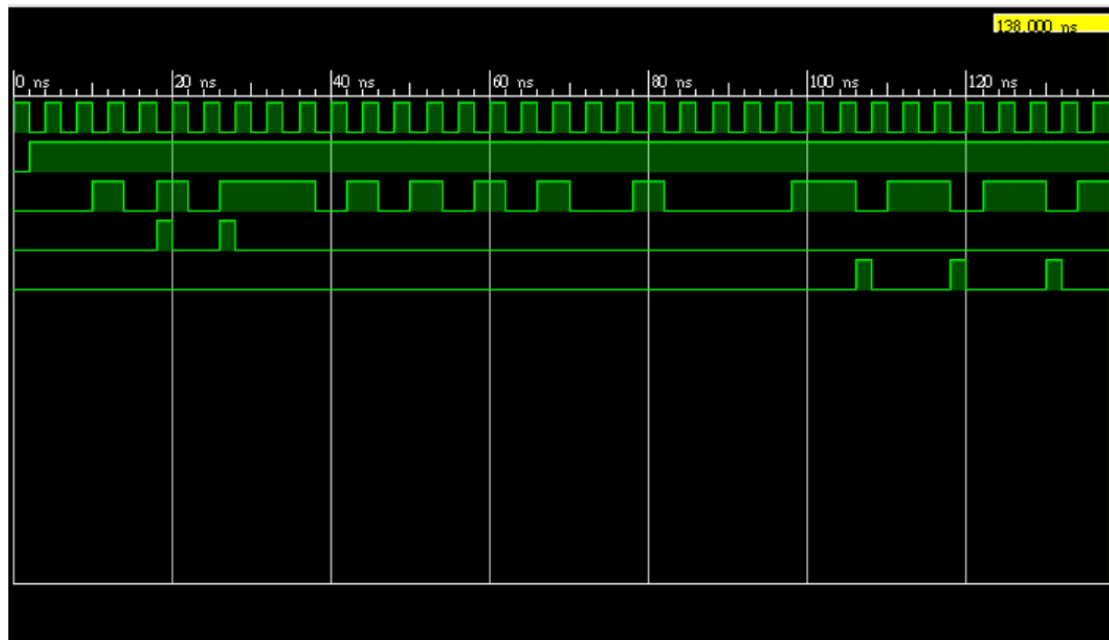




### 3. Traffic Light Controller

這題我們讓整個 state transition 跑過一次，也就是說主幹道綠燈、黃燈、紅燈，支幹道綠燈、黃燈、紅燈，主幹道綠燈，總共七次的 state 變換。主要是測試綠燈、黃燈、紅燈維持的 cycles 是不是題目要的(25、5、1 cycles)。再來就是測試說如果支幹道都沒有車輛，那主幹道是否會一直是綠燈。

由上至下的 Signal 依序為 clk、rst\_n、lr\_has\_car、hw\_light、lr\_light。

#### Waveform

  

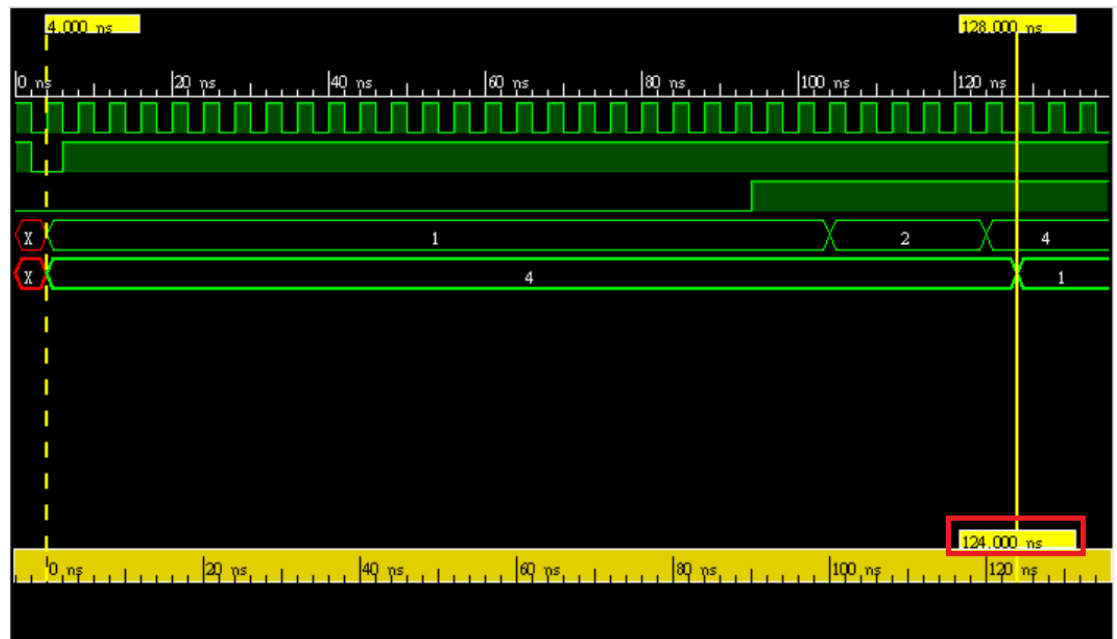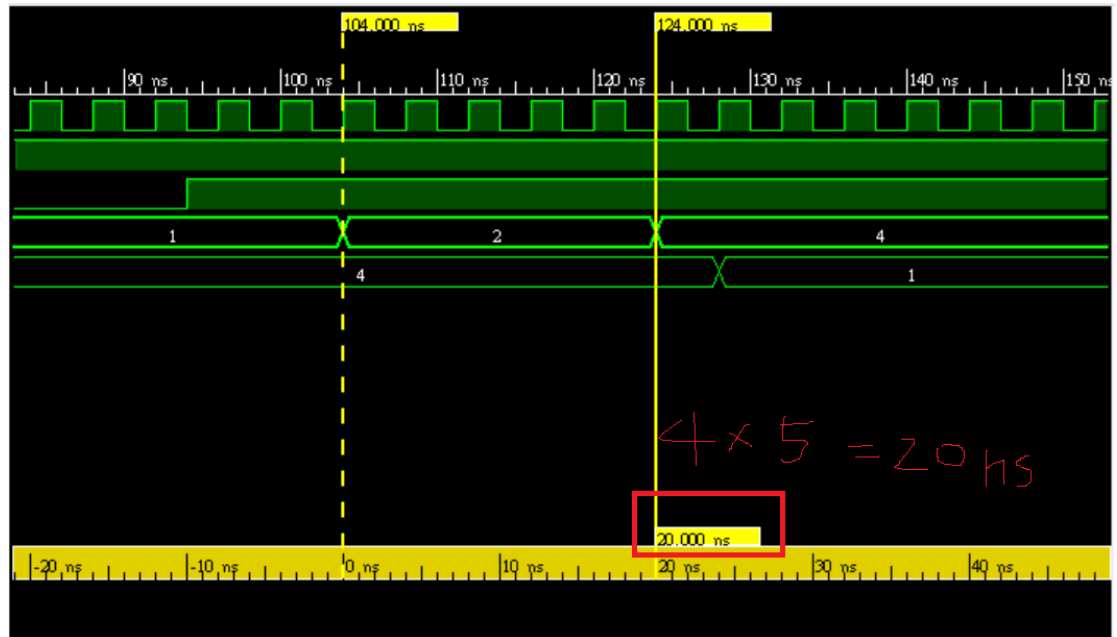

## ● What we have learned from Lab5?

這次的 Lab 我們學到了怎麼以 Keyboard 作為 Input 使用，其中也學會怎麼設定 IP。這次我們覺得 Basic question 的難度其實比 Advanced question 的難度更高，相對地也學到很多—除了 Keyboard control 之外，我們學會使用音效模組，能讓 FPGA 發出不同音高的聲音，或是演奏一段樂句。相信這些技能對我們 Final project 的實作都是十分有幫助的。

## ● Contribution List

- ❖ 蔡登瑞
  - 畫 state transition diagram
- ❖ 蔡政諺
  - 實作 FPGA
- ❖ 共同完成
  - 寫 code
  - 寫 testbench
  - 畫 block diagram
  - 寫 report