

# Lab2 Report

**Team25**

組長：蔡登瑞、組員：蔡政諺

# Contents

- **Designs(explanation of designs, gate-level diagram)**
  1. Binary to Grey
  2. Multiplier
  3. Carry Look Ahead Adder
  4. Decode and Execute
  5. Carry Look Ahead Adder\_FPGA
  6. Nor Implement
- **How we test our designs?**
- **Waveforms**
- **What we have learned from Lab2?**
- **Contribution List**

## 1. Binary to Grey

這題寫了兩種 code，一開始我們想到的是先將 din 接到一個 3 to 8 的 Decoder，轉換成 one-hot 後再去用 OR gate 做出我們要的 dout。可是這樣一來，會使用到很多很多的 Logic Gate。後來我們想到可以運用 K-map，減少了很多的 Logic Gate。

		Din[1:0]			
Dout[3]		00	01	11	10
00		0	0	0	0
Din 01		0	0	0	0
[3:2] 11		1	1	1	1
10		1	1	1	1

$$\underline{\text{Dout}[3] = \text{Din}[3]}$$

		Din[1:0]			
Dout[2]		00	01	11	10
00		0	0	0	0
Din 01		1	1	1	1
[3:2] 11		0	0	0	0
10		1	1	1	1

$$\underline{\text{Dout}[2] = \text{Din}[3] \oplus \text{Din}[2]}$$



		Din[1:0]			
Dout[1]		00	01	11	10
00		0	0	1	1
Din 01		1	1	0	0
[3:2] 11		1	1	0	0
10		0	0	1	1

$$\underline{\text{Dout}[1] = \text{Din}[2] \oplus \text{Din}[1]}$$

		Din[1:0]			
Dout[0]		00	01	11	10
00		0	1	0	1
Din 01		0	1	0	1
[3:2] 11		0	1	0	1
10		0	1	0	1

$$\underline{\text{Dout}[0] = \text{Din}[1] \oplus \text{Din}[0]}$$

- **Gate-level diagram**

  

## 2. Multiplier

在寫這題的時候，我們有想過就直接把四個 bit 都相乘完後，再去做 Full Adder。可是這樣一來，就必須需要很多條 wire 把一個一個的 Full Adder 接起來，很容易就會把 wire 接錯。因此，我們採用另一種方法，將 1 個 4bit 相乘轉換成 4 個 2bit 相乘。將大的 Multiplier 分解成小的 Multiplier，一個大事化小，小事化無的概念。

然而，第二種方法最重要的就是把 4 個 2bit 相乘之後的結果加起來。






		Tmp_p1[3:2]	Tmp_p1[1:0]
		Tmp_p2[3:2]	Tmp_p2[1:0]
		Tmp_p3[3:2]	Tmp_p3[1:0]
Tmp_p4[3:2]	Tmp_p4[1:0]		
P[7:6]	P[5:4]	P[3:2]	P[1:0]

其中，都是利用 4bit 的 Full Adder 進行相加，最需要注意的地方是 tmp\_p2 跟 tmp\_p3 的地方，這兩個相加後有可能會變成 5bit，所以在處理相加的時候，必須用一個 5bit 的 wire 來接{cout,sum}。

總共會用到 4 次的 2bit Multiplier、3 次的 4bit Full Adder  
、1 次的 1bit Full Adder。

- $a[1:0] \times b[1:0] = \{ \text{tmp\_p1}[3:2], \text{p}[1:0] \}$
- $a[3:2] \times b[1:0] = \text{tmp\_p2}$
- $a[1:0] \times b[3:2] = \text{tmp\_p3}$
- $a[3:2] \times b[3:2] = \text{tmp\_p4}$
  
- $\{ 2'b0, \text{tmp\_p1}[3:2] \} + \text{tmp\_p2} = \text{tmp\_p5}[4:0]$
- $\text{tmp\_p5}[3:0] + \text{tmp\_p3} = \{ \text{tmp\_p6}[4:2], \text{p}[3:2] \}$
- $\text{tmp\_p5}[4] + \text{tmp\_p6}[4] = \text{carry}[1:0]$
- $\{ \text{carry}[1:0], \text{tmp\_p6}[3:2] \} + \text{tmp\_p4} = \text{p}[7:4]$

## ● Gate-level diagram

    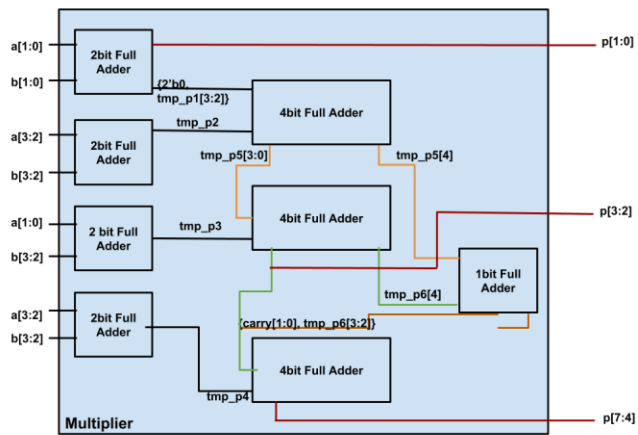

### 3. Carry Look Ahead Adder

在 Lab1 時我們寫過 Ripple Carry Adder，以進行 4 位數的二進位加法運算。但 Ripple Carry Adder 必須等待低位元的 Full Adder 將其 cout 運算出來後，才能輸入下一位元的 Full Adder 的 cin，依次向前傳遞。這種類型的加法器若需進行較大位數的運算，將會造成極大的延遲。

相較之下，Carry Look Ahead Adder(以下簡稱 CLA)就解決了這種問題。CLA 中每一位元的 Full Adder 都在 input 端分別獨立算出各自的 carry in，因此並沒有 Full Adder 之間需要依次等待的問題。

然而要如何分別算出各個位數的 carry in？首先我們定義兩個名詞：propagate(P)和 generate(G)。 $P_i = A_i \oplus B_i$ ， $G_i = A_i B_i$ 。又 carry in  $C_{i+1} = G_i \vee P_i C_i$ ，我們就可以藉由遞迴運算將  $c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$ 、 $c_4$ (cout)運算出來。運算方式如下：

$$C_0 = \text{cin}$$

$$C_1 = G_0 \vee P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 \vee P_1 C_1 = G_1 \vee P_1 (G_0 \vee P_0 C_0) = G_1 \vee P_1 G_0 \vee P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 \vee P_2 C_2 = G_2 \vee P_2 (G_1 \vee P_1 C_1) = G_2 \vee P_2 G_1 \vee P_2 P_1 C_1$$

$$= G_2 \vee P_2 G_1 \vee P_2 P_1 (G_0 \vee P_0 C_0)$$

$$= G_2 \vee P_2 G_1 \vee P_2 P_1 G_0 \vee P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 \vee P_3 C_3 = G_3 \vee P_3 (G_2 \vee P_2 C_2) = G_3 \vee P_3 G_2 \vee P_3 P_2 C_2$$

$$= G_3 \vee P_3 G_2 \vee P_3 P_2 (G_1 \vee P_1 C_1) = G_3 \vee P_3 G_2 \vee P_3 P_2 G_1 \vee P_3 P_2 P_1 C_1$$


$$= G_3 \vee P_3 G_2 \vee P_3 P_2 G_1 \vee P_3 P_2 P_1 (G_0 \vee P_0 C_0)$$

$$= G_3 \vee P_3 G_2 \vee P_3 P_2 G_1 \vee P_3 P_2 P_1 G_0 \vee P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

$c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$ 、 $c_4$ (cout)都可以藉 input 的 A、B、cin 直接計算出，而不必通過任何 Full Adder。如此一來就可以減少 delay，進行平行的加法運算。

雖然 CLA 在運算速度上優於 Ripple Carry Adder，但製作同樣位數的加法器時，它相對需要更多的資源。在體積與成本方面，CLA 可能略遜於 Ripple Carry Adder。

## ● Gate-level diagram

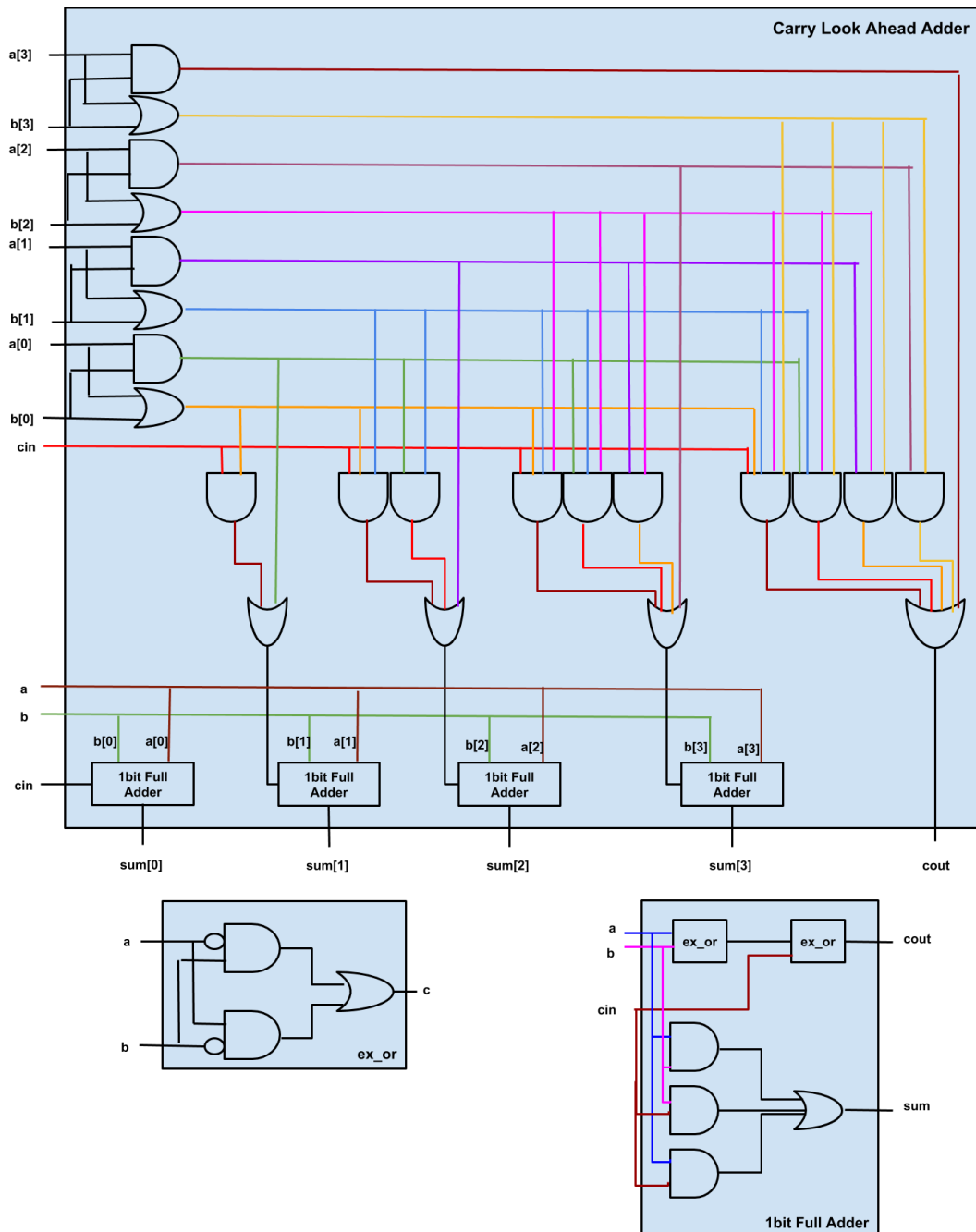



## 4. Decode and Execute

首先寫一個 3 to 8 decoder，將 3-bit 的 `op_code` 轉成 8-bit 的 one-hot 編碼(這裡命名為 `mux`)。接著分別寫出 `ADD`、`SUB`、`INC`、`NOR`、`NAND`、`RS DIV 4`、`RS MUL 2`、`MUL` 的 module，與 `mux` 的每一個 bit 依序(低位至高位)接到 `AND gate`，以達到 multiplexer 的效果。

➤ `ADD(Rd = Rs + Rt)`

先寫出 1-bit Full Adder，再以 Ripple Carry Adder 的概念接出 4-bit 的 Adder。最後再寫一個命名為 `Add` 的 module，省略 4-bit Adder 中 `cout` 這個 output。

➤ `SUB(Rd = Rs - Rt)`

先對 `rt` 做 two's complement(用 NOT gate invert 之後用 4-bit Adder 加 `1'b1`)，再用 4-bit Adder 將 `rs` 與 `rt` 的 two's complement 相加( $rs - rt = rs + 2's \text{ complement of } rt$ )。

➤ `INC(Rd = Rs + 1'b1)`

使用 4-bit Adder 將 `rs` 與 `1'b1` 相加。

➤ Bitwise NOR(`Rd = Rs NOR Rt`)

將 `rs`、`rt` 的各個位數分別接到 NOR gate。

➤ Bitwise NAND(`Rd = Rs NAND Rt`)

將 `rs`、`rt` 的各個位數分別接到 NAND gate。

➤ `RS DIV 4(Rd = Rs >> 2)`

即向右 shift 兩位，詳見程式碼。概念如下：

```
Rd[0] = Rs[2];
```

```
Rd[1] = Rs[3];
```

```
Rd[2] = 1'b0;
```

```
Rd[3] = 1'b0;
```

➤ `RS MUL 2(Rd = Rs << 1)`

即向左 shift 一位，詳見程式碼。概念如下：

```
Rd[0] = 1'b0;
```

```
Rd[1] = Rs[0];
```










```
Rd[2] = Rs[1];
```

```
Rd[3] = Rs[2];
```

➤ `MUL(Rd = Rs * Rt)`

直接沿用第二題的 code。

## ● Gate-level diagram

        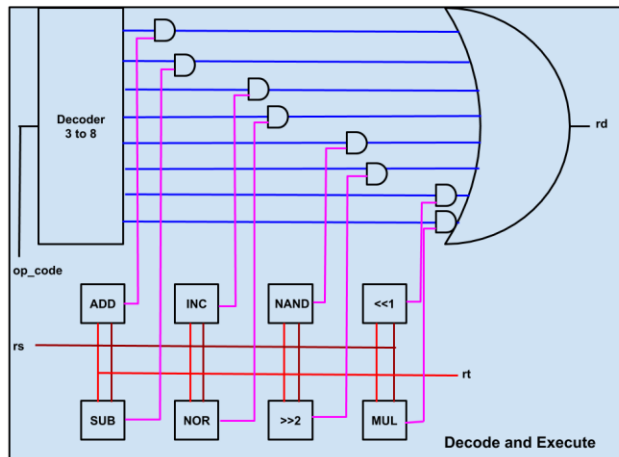

## 5. Carry Look Ahead Adder\_FPGA

相較於原題，為了將 output 從  $\text{sum}[3:0]$  轉換成 7-segment 的 output(a~g)，我先畫出以 4-bit 的 sum 為 input，7-bit 的 a~g 為 output 的 Truth Table(LEDs 亮燈時為 0，暗燈時為 1)，再畫出 a~g 的 K-map，就可以得到 a~g 的 Boolean equations。


但考量到只能使用 gate-level description，我後來改為用 sum-of-product 的形式寫 a~g 的 Boolean equations，在 verilog 上呈現出來會容易許多(當然是以 gate-level 表示)。而 cout 需要多接一個 NOT gate，以達到信號為 0 時暗燈，信號為 1 時亮燈的效果。

此外，我們還需要一個 AN[3:0] 的 output，使 AN[3:1] 固定輸出 1，AN[0] 固定輸出 0，以指定只有最右邊的數字和點會顯示，否則 FPGA 上的四個數字都會亮。

最後只要將 I/O ports 接好，成功建立 XDC 檔就可以了。

Handwritten truth table for a 4-bit sum to 7-segment display output. The table is written on a piece of paper with a grid. At the top left, there are two small diagrams: one showing a 7-segment display with segments labeled a through g, and another showing a 4-bit input bus. Below these, the text '1. 暗燈' (1. Dark) and '0. 亮燈' (0. Light) are written. The table has columns for sum [3], [2], [1], [0] and output segments A, B, C, D, E, F, G. The rows are numbered 0 through 9, and then A through F. The values are 0 for light and 1 for dark.

sum	[3]	[2]	[1]	[0]	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
A	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
B	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
C	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
D	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
E	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
F	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0

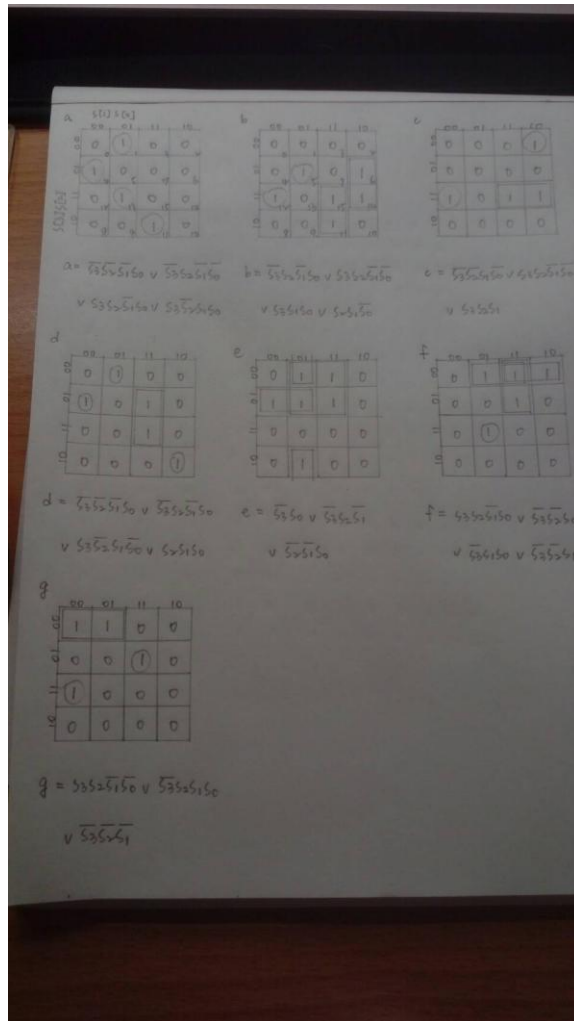

△ 左圖為 Truth Table，右圖為 K-map

※以下標紅框處為 Carry\_Look\_Ahead\_Adder\_FPGA.v  
相較於 Carry\_Look\_Ahead\_Adder.v 新增的 code。

```
module Seven_Segment_LED (sum, a, b, c, d, e, f, g);
    input [4-1:0] sum;
    output a, b, c, d, e, f, g;

    wire [4-1:0] nsum;
    wire m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15;

    not n1 (nsum[0], sum[0]);
    not n2 (nsum[1], sum[1]);
    not n3 (nsum[2], sum[2]);
    not n4 (nsum[3], sum[3]);

    and a1 (m0, nsum[3], nsum[2], nsum[1], nsum[0]);
    and a2 (m1, nsum[3], nsum[2], nsum[1], sum[0]);
    and a3 (m2, nsum[3], nsum[2], sum[1], nsum[0]);
    and a4 (m3, nsum[3], nsum[2], sum[1], sum[0]);
    and a5 (m4, nsum[3], sum[2], nsum[1], nsum[0]);
    and a6 (m5, nsum[3], sum[2], nsum[1], sum[0]);
    and a7 (m6, nsum[3], sum[2], sum[1], nsum[0]);
    and a8 (m7, nsum[3], sum[2], sum[1], sum[0]);
    and a9 (m8, sum[3], nsum[2], nsum[1], nsum[0]);
    and a10 (m9, sum[3], nsum[2], nsum[1], sum[0]);
    and a11 (m10, sum[3], nsum[2], sum[1], nsum[0]);
    and a12 (m11, sum[3], nsum[2], sum[1], sum[0]);
    and a13 (m12, sum[3], sum[2], nsum[1], nsum[0]);
    and a14 (m13, sum[3], sum[2], nsum[1], sum[0]);
    and a15 (m14, sum[3], sum[2], sum[1], nsum[0]);
    and a16 (m15, sum[3], sum[2], sum[1], sum[0]);

    or o1 (a, m1, m4, m11, m13);
    or o2 (b, m5, m6, m11, m12, m14, m15);
    or o3 (c, m2, m12, m14, m15);
    or o4 (d, m1, m4, m7, m10, m15);
    or o5 (e, m1, m3, m4, m5, m7, m9);
    or o6 (f, m1, m2, m3, m7, m13);
    or o7 (g, m0, m1, m7, m12);
endmodule
```

```
module Carry_Look_Ahead_Adder (a, b, cin, cout, ledA, ledB, ledC, ledD, ledE, ledF, ledG, AN);
    input [4-1:0] a, b;
    input cin;
    output cout;
    wire [4-1:0] sum;
    output ledA, ledB, ledC, ledD, ledE, ledF, ledG;
    output [4-1:0] AN;

    wire [4-1:0] p;
    wire [4-1:0] g;
    wire c1, c2, c3;
    wire w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10;
    wire tmp_cout;

    and aa1 (AN[3], 1, 1);
    and aa2 (AN[2], 1, 1);
    and aa3 (AN[1], 1, 1);
    and aa4 (AN[0], 0, 0);






    ex_or eo1 (a[0], b[0], p[0]);
    ex_or eo2 (a[1], b[1], p[1]);
    ex_or eo3 (a[2], b[2], p[2]);
    ex_or eo4 (a[3], b[3], p[3]);

    and a1 (g[0], a[0], b[0]);
    and a2 (g[1], a[1], b[1]);
    and a3 (g[2], a[2], b[2]);
    and a4 (g[3], a[3], b[3]);








    and a5 (w1, p[0], cin);
    or o1 (c1, g[0], w1);
    and a6 (w2, p[1], g[0]);
    and a7 (w3, p[1], p[0], cin);
    or o2 (c2, g[1], w2, w3);
    and a8 (w4, p[2], g[1]);
    and a9 (w5, p[2], p[1], g[0]);
    and a10 (w6, p[2], p[1], p[0], cin);
    or o3 (c3, g[2], w4, w5, w6);
    and a11 (w7, p[3], g[2]);
    and a12 (w8, p[3], p[2], g[1]);
    and a13 (w9, p[3], p[2], p[1], g[0]);
    and a14 (w10, p[3], p[2], p[1], p[0], cin);
    or o4 (tmp_cout, g[3], w7, w8, w9, w10);
    not n1 (cout, tmp_cout);

    one_bit_full_adder fa1 (a[0], b[0], cin, sum[0]);
    one_bit_full_adder fa2 (a[1], b[1], c1, sum[1]);
    one_bit_full_adder fa3 (a[2], b[2], c2, sum[2]);
    one_bit_full_adder fa4 (a[3], b[3], c3, sum[3]);

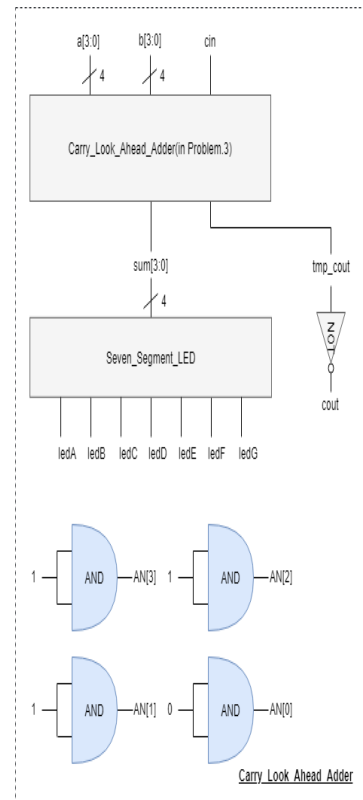 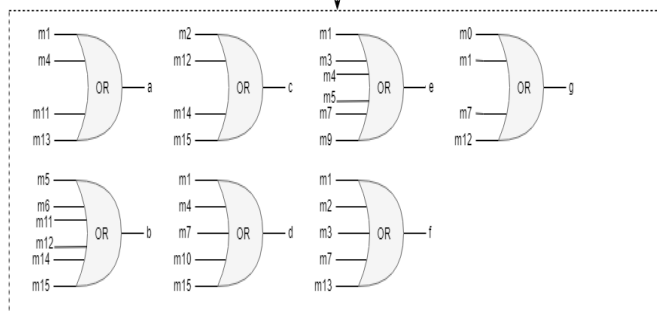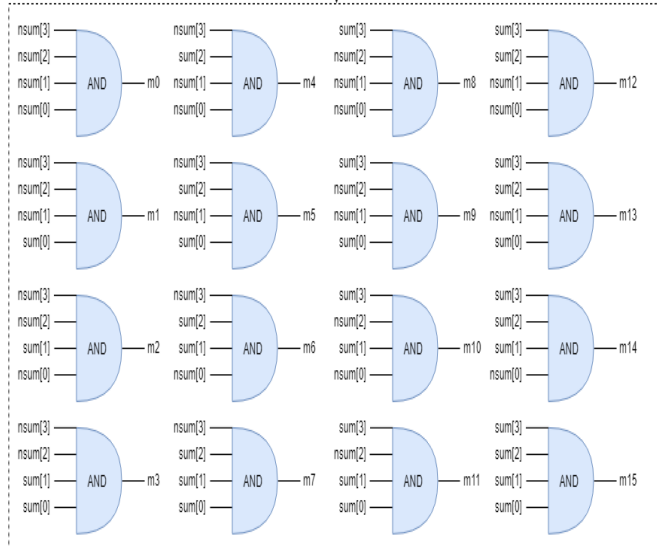     Seven_Segment_LED led1 (sum, ledA, ledB, ledC, ledD, ledE, ledF, ledG);
endmodule
```



## 6. Nor Implement

      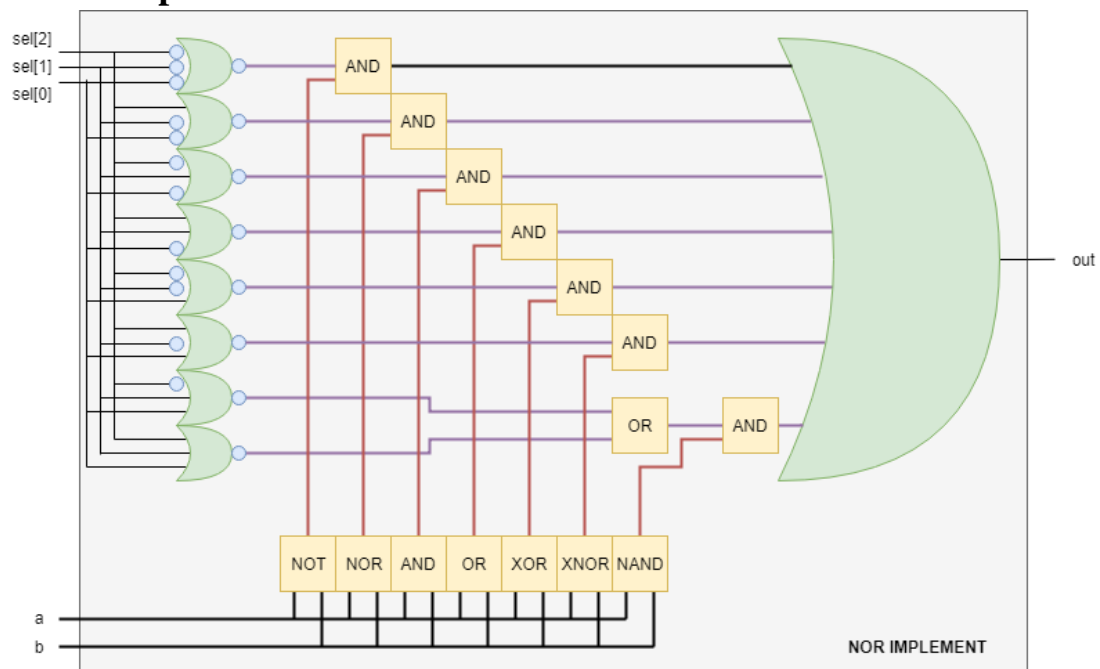

## ● How we test our designs?

### 1. Binary to Grey

將 `din` 從 0000 每隔一個 `delay` 增加 1'b1 直到 1111。因為 grey code 很難以數學運算式表示，寫成 `testbench` 不會比直接觀察波形圖簡單，所以沒有特別寫 `if` 判斷式。

### 2. Multiplier

讓 `a` 跟 `b` 皆從 4'b0 開始，每隔一個 `delay`，`{a, b}` 就增加 1'b1，直到 `a` 跟 `b` 都為 1111 為止。期間每一個 `cycle` 都用 `if` 判斷式檢測 Multiplier 的 output `p` 是否等於 `a*b`，若不是則輸出 `wrong message`，並使統計誤差總數的 `integer error` 加 1，最後於迴圈結束時輸出共出現幾次 `error`，以方便檢測。

### 3. Carry Look Ahead Adder

讓 `a`、`b`、`cin` 皆從 0 開始，每隔一個 `delay`，`{a, b, cin}` 就增加 1'b1，直到 `a`、`b`、`cin` 的每個 bit 都為 1 為止。期間每一個 `cycle` 都用 `if` 判斷式檢測 Carry Look Ahead Adder 的 output `{cout, sum[3:0]}` (此處定義為 `out[4:0]`) 是否等於 `a+b+cin`，若不是則輸出 `wrong message`，並使統計誤差總數的 `integer error` 加 1，最後於迴圈結束時輸出共出現幾次 `error`，以方便檢測。


### 4. Decode and Execute

讓 `rs`、`rt`、`op_code` 皆從 0 開始，每隔一個 `delay`，`{rs, rt, op_code}` 就增加 1'b1，直到 `rs`、`rt`、`op_code` 的每個 bit 都為 1 為止。期間每一個 `cycle` 都用 `if` 判斷式，先依據 `op_code` 的值進入不同的 `case`，再檢測 Decode and Execute 的 output `rd` 是否等於相對應的 `function` 的運算結果，若不是則輸出 `wrong message`，並使統計誤差總數的 `integer error` 加 1，最後於迴圈結束時輸出共出現幾次 `error`，以方便檢測。







## ● Waveforms

### 1. Binary to Grey

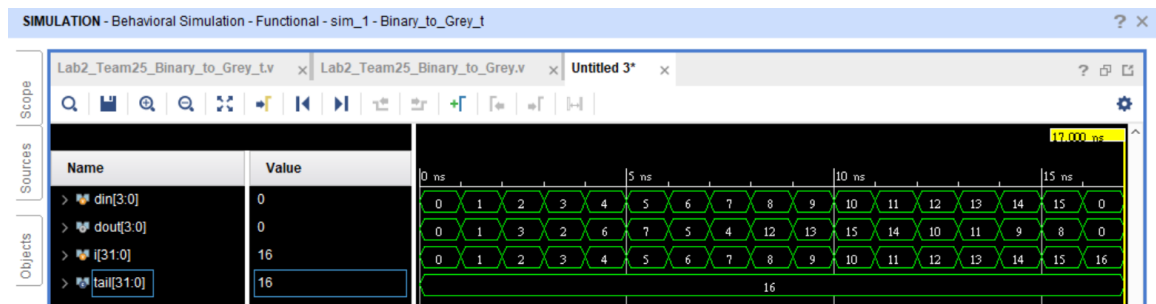


### 2. Multiplier

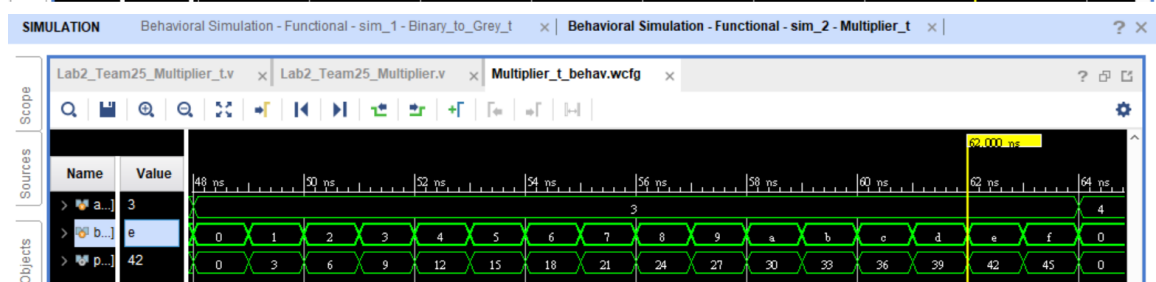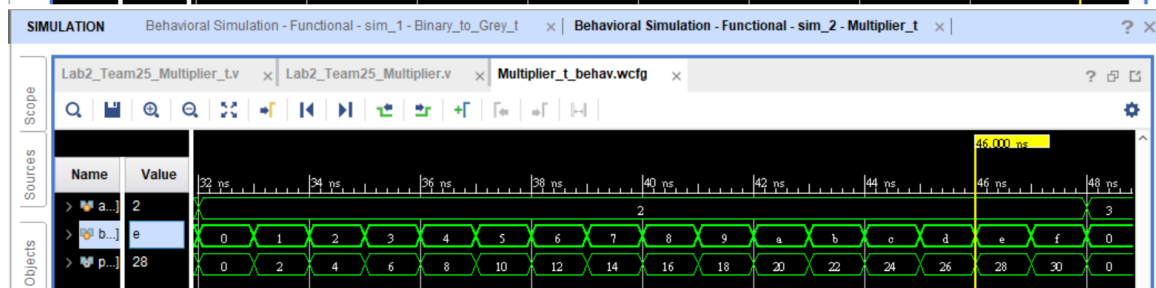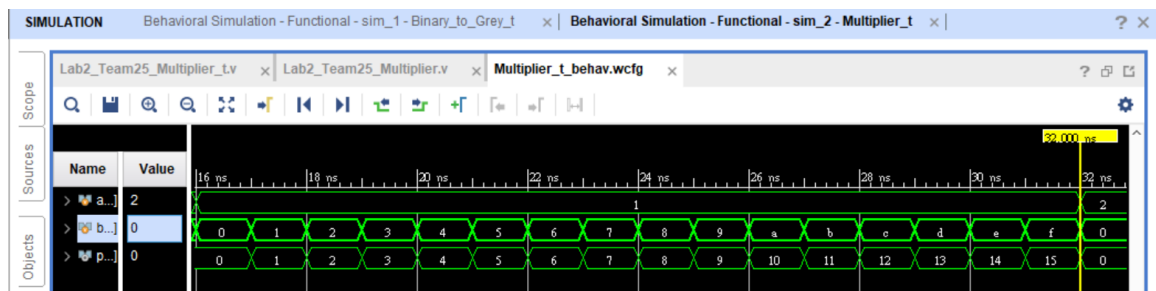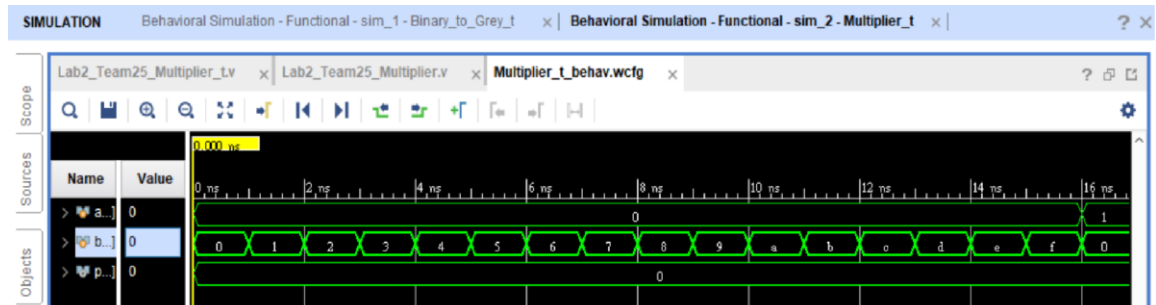






### 3. Carry Look Ahead Adder

 





#### 4. Decode and Execute

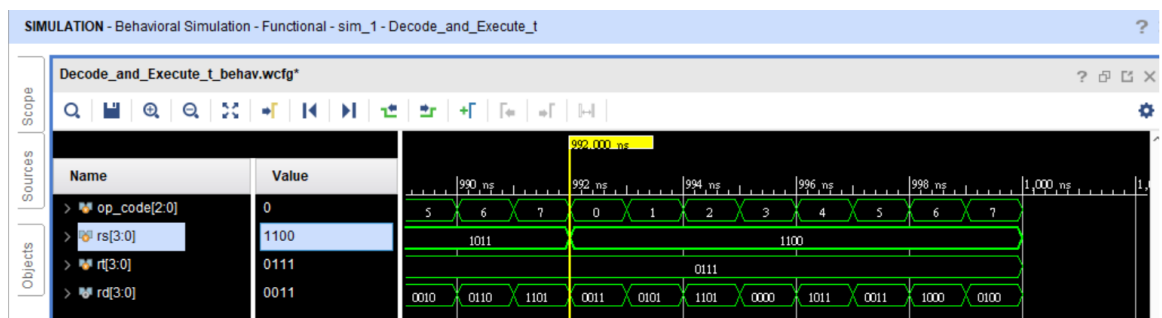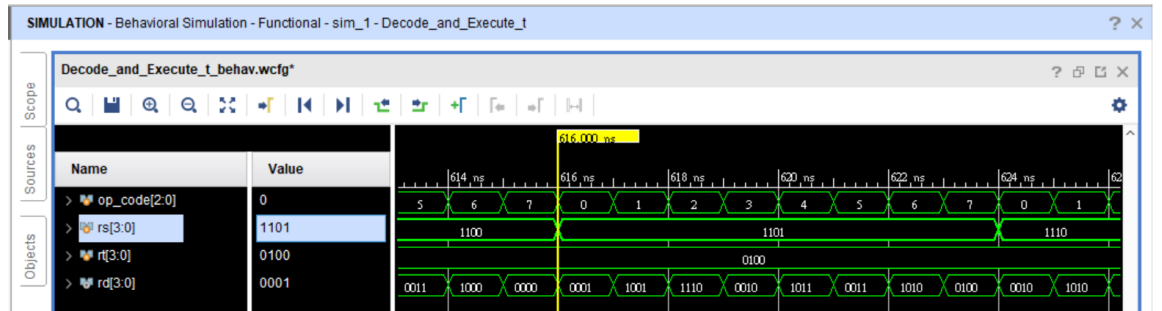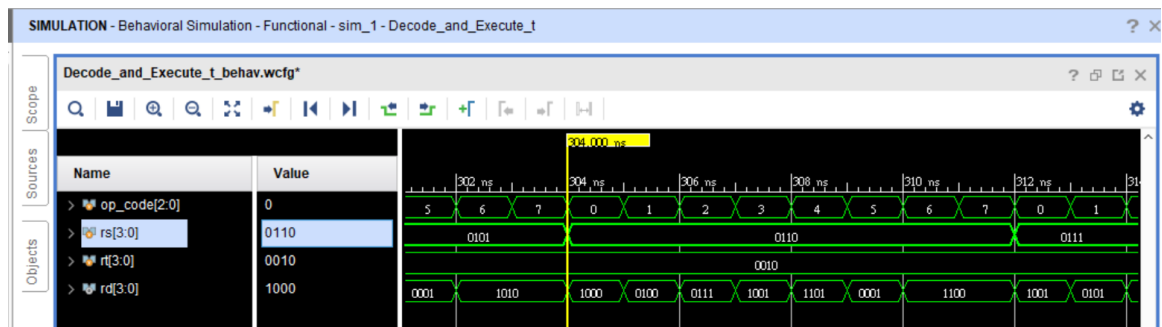

## ● What we have learned from Lab2?

這次用到了很多以前數位邏輯設計的概念，如畫 Truth Table、使用 K-map、運算 two's complement 等等，複習了一些基礎但重要的知識。經過助教的 Lab1 review 之後，學會使用 google drawing 製圖，可以繪製更工整的電路圖，取代手繪。我們寫 testbench 也更加得心應手，這次在 testbench 裡新增 if-else block，用於檢測各題的 output，而不必以肉眼觀察波形圖是否有誤。

因為上一次 Lab 已經熟悉過一次操作 FPGA 的過程，這次比較沒什麼大問題，只是一開始寫 Truth Table 時沒有注意到 FPGA 上的七段顯示器會在信號為 0 時亮燈，信號為 1 時暗燈，差點釀成大禍。

## ● Contribution List

- ❖ 蔡登瑞
  - 畫 gate-level diagram
- ❖ 蔡政諺
  - 實作 FPGA
- ❖ 共同完成
  - 寫 code、testbench
  - 寫 report